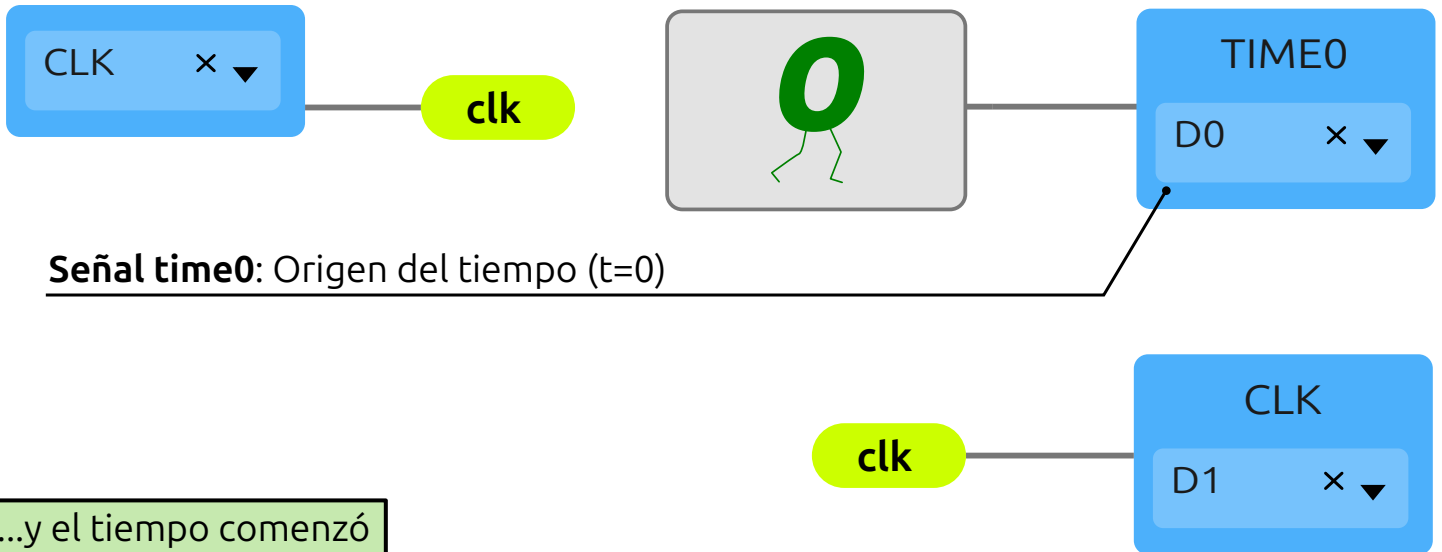



Circuito en Icestudio



...y el tiempo comenzó


Recursos: LC: 2 IO: 3

Cronograma

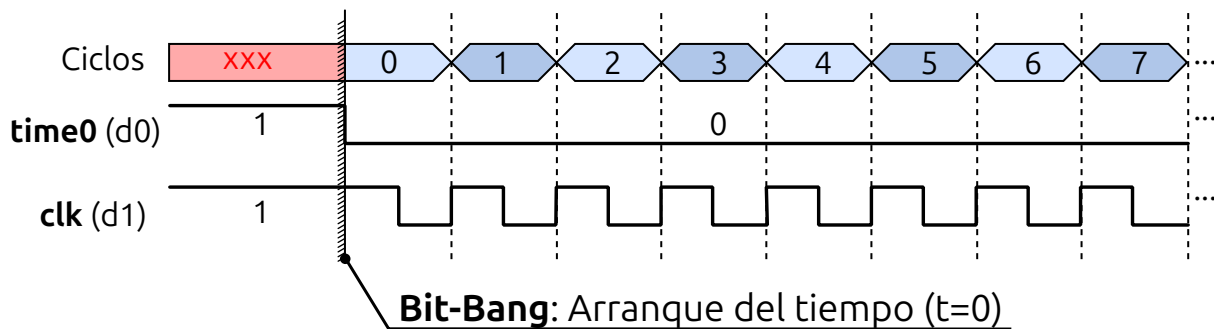


Resultado

Circuito: MEASURE2

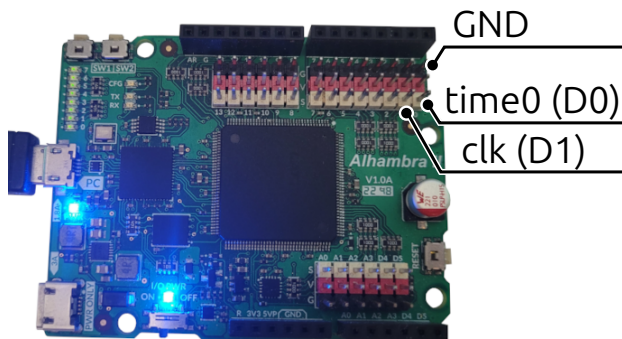

ANALIZADOR LÓGICO

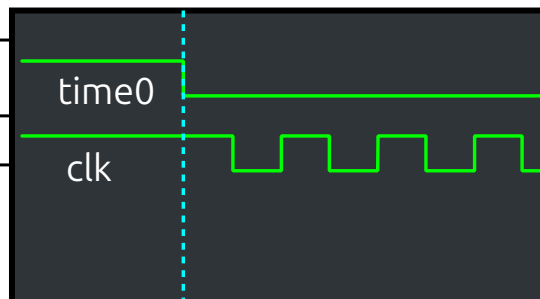

028

time0

Principio time0

Medición desde $t=0$

Bit-Bang

TUTORIAL (Obijuan)