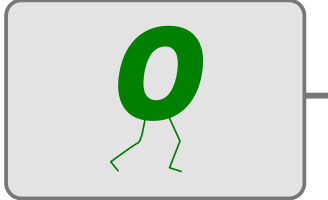


Elementos primitivos


Bits constantes






Cables




Biestables

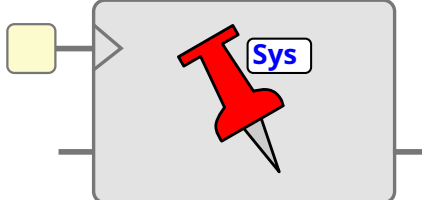

Puertas lógicas

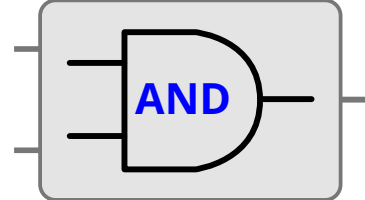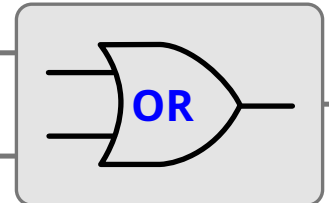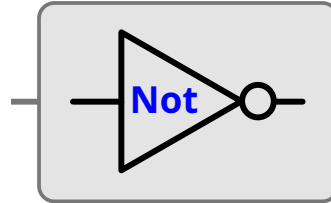


Alimentación

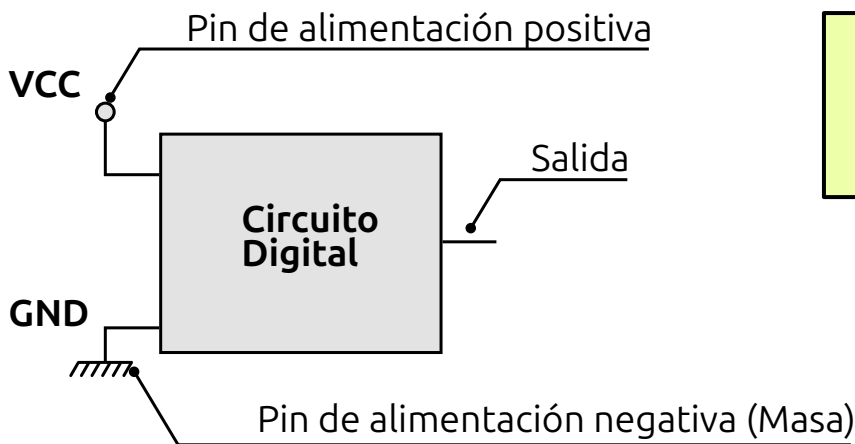

Los pines de alimentación nunca se muestran en los circuitos digitales (¡Pero están!)

Definición de circuito

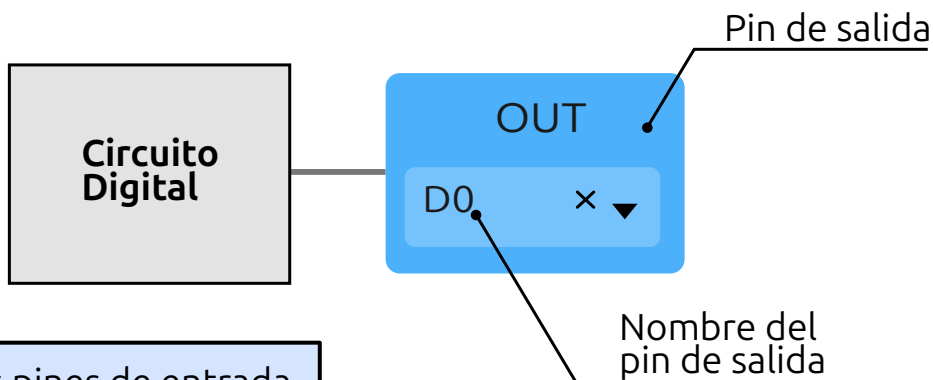

Todos los circuitos al menos tiene un pin de salida

Los pines de entrada son opcionales



000

ini

Conceptos iniciales

Definiciones

TUTORIAL (Obijuan)



ELECTRÓNICA

