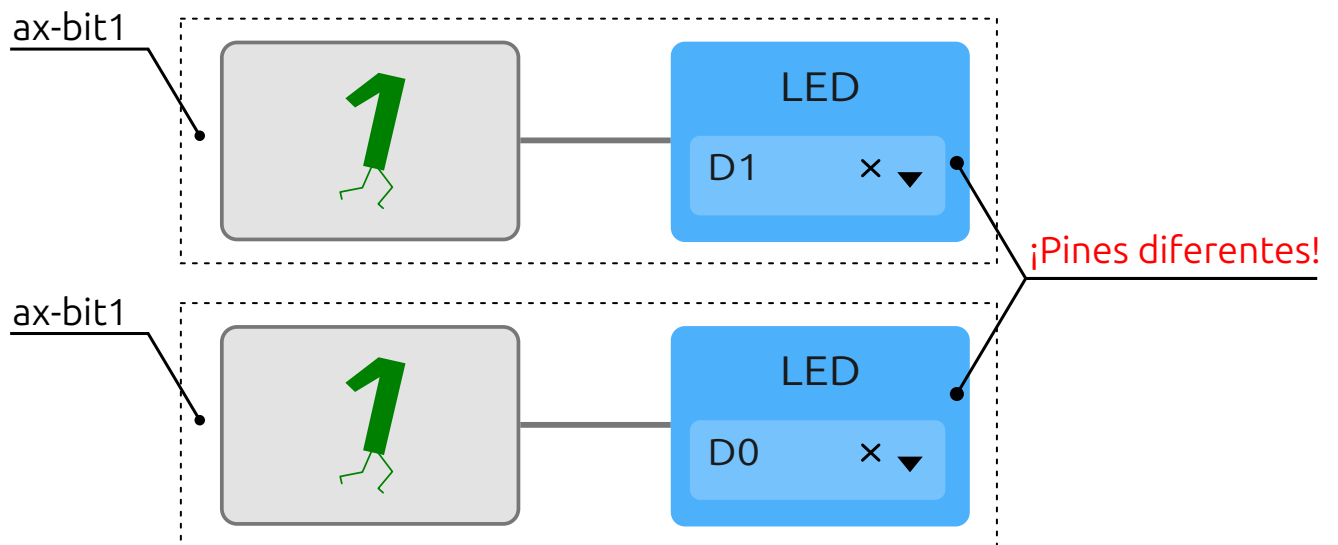


Circuito en Icestudio




Recursos: LC: 1 IO: 2

Cronograma

Ciclos	0	1	2	3	4	5	6	7	...
D1	1	1	1	1	1	1	1	1	...
D0	1	1	1	1	1	1	1	1	...

Resultado

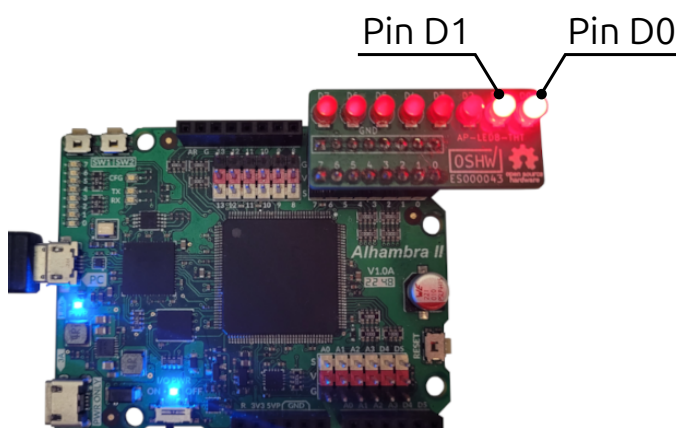

Circuito: **2LEDON-INF**
Encendido de dos LEDs

Circuito SIN ESTADO



006 paralell

Principio de superposición / paralelismo

TUTORIAL (Obijuan)