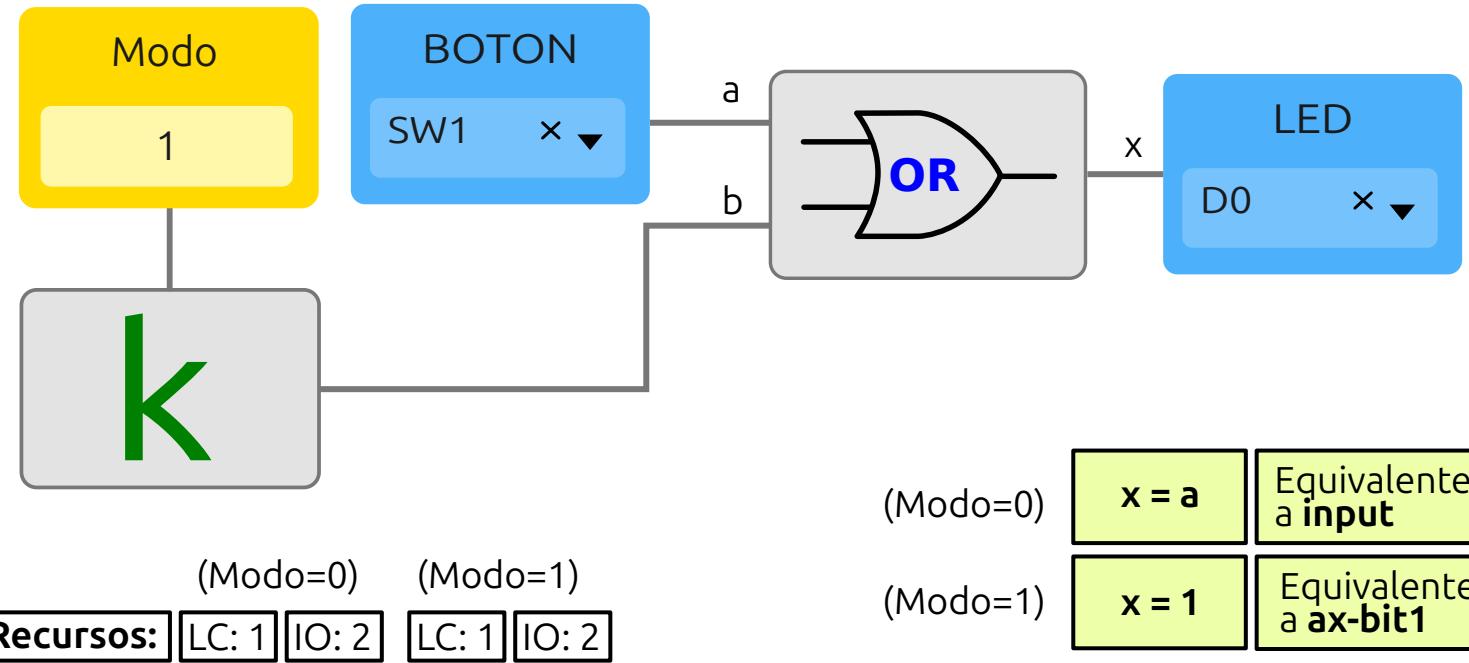


Círcito en Icestudio



Cronograma

Ciclos	Modo=1		Modo=0							
	D0	SW1	0	1	2	3	4	5	6	7
	1	0	1	1	0	0	0	1	1	1
		1	0	1	0	0	0	1	1	1

Botón NO pulsado Botón pulsado

Tabla de verdad

Entrada	Modo=1	Modo=0
SW1	D0	D0
0	1	0
1	1	1

Resultado


Modo=1

Círcito: LED-INF

Modo=0

Círcito: LEDBTN

Círcito SIN ESTADO

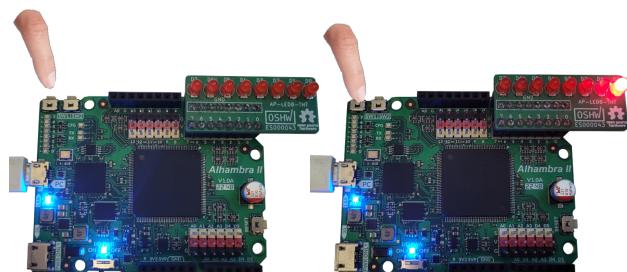

(Botón NO pulsado) (Botón pulsado)

024 ork

Principio de simplificación de la OR transparente/habilitación

TUTORIAL (Obijuan)