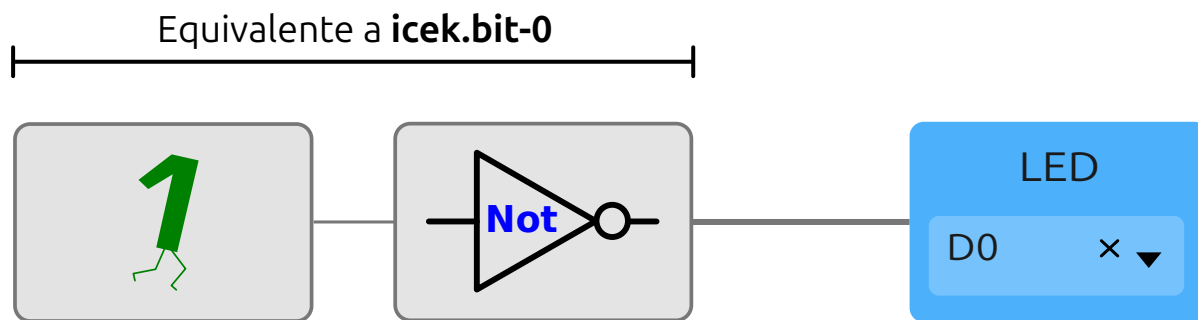



Circuito en Icestudio




Circuito equivalente a **ax-bit0**

Recursos: LC: 2 IO: 1

Cronograma

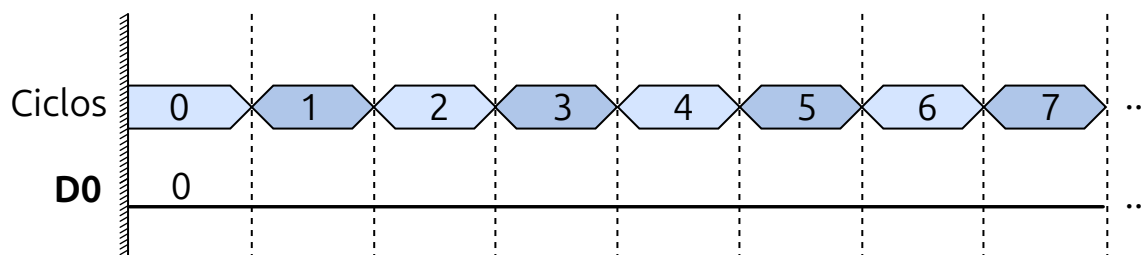

Resultado

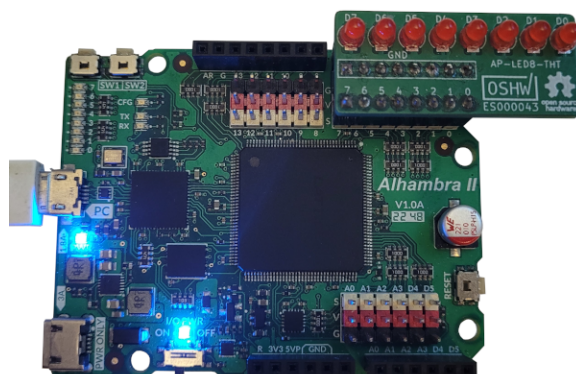

Circuito: **LEDOFF-INF**

Circuito SIN ESTADO



013

not1

Generación alternativa del bit 0

TUTORIAL (Obijuan)