
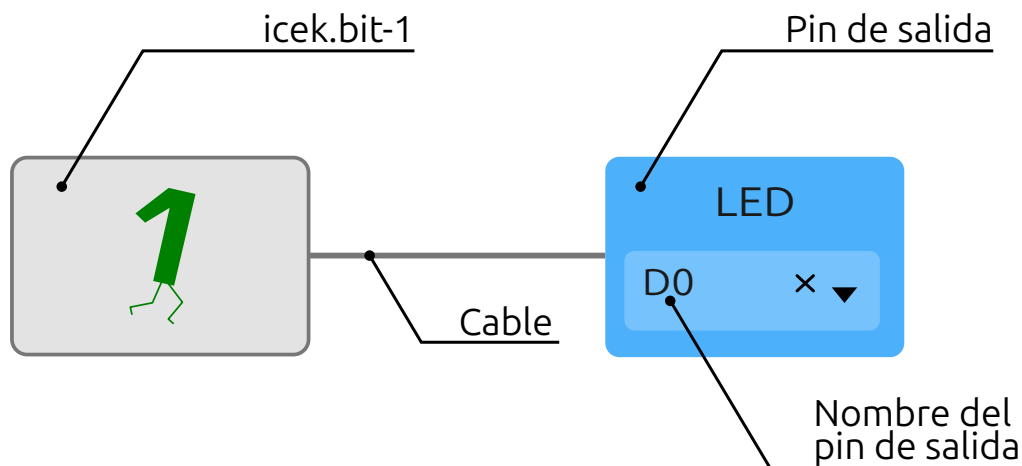


Circuito en Icestudio

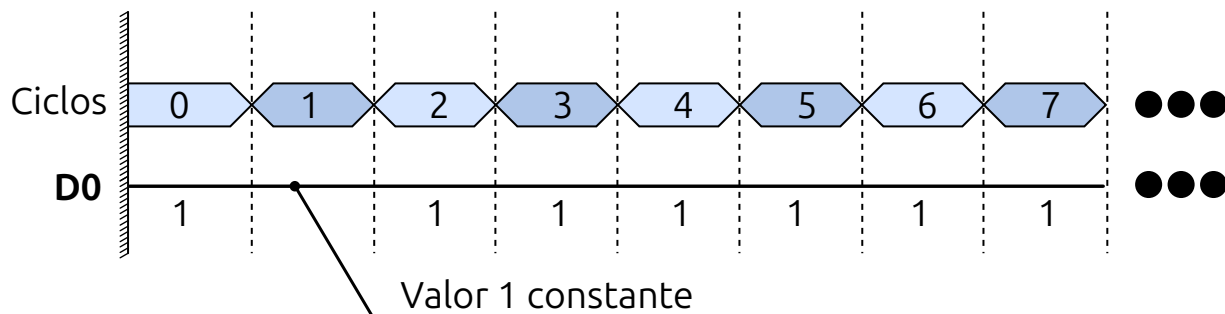


Recursos: LC: 1 IO: 1

Cronograma



Resultado

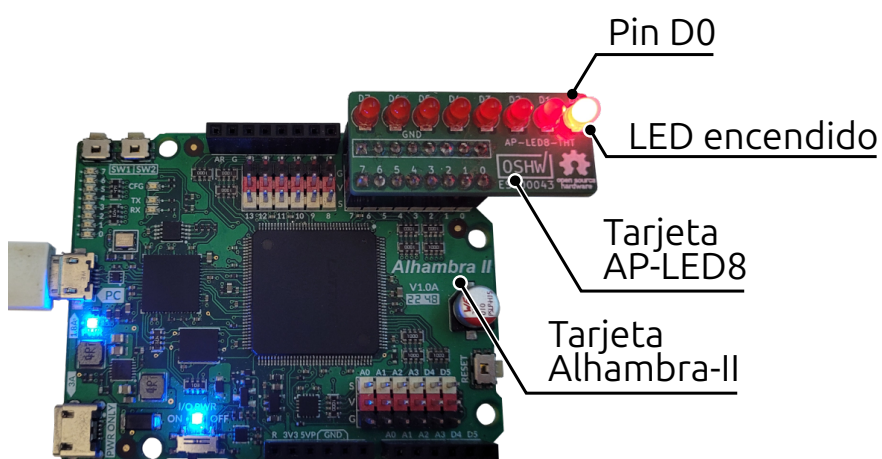

Encendido de un LED

Ejemplo "Hola mundo"

Circuito SIN ESTADO



001

ax-bit1

Bit 1 constante

Definición del bloque Bit-1

TUTORIAL (Obijuan)