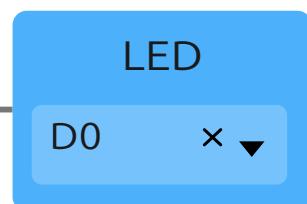


Círcito en Icestudio

Pin de entrada:
basic.input

Texto:
Nombre del
recurso a leer



Nombre del
pin de entrada

Recursos: LC: 1 IO: 2

Cronograma

Tabla de verdad

| Ciclos | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ... |
|--------|---|---|---|---|---|---|---|---|-----|
| D0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ... |
| SW1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ... |

Botón NO pulsado Botón pulsado

| Entrada | Salida |
|---------|--------|
| SW1 | D0 |
| 0 | 0 |
| 1 | 1 |

Resultado



(Botón NO pulsado)



(Botón pulsado)



Círcito: **LEDBTN**
Control de un LED con pulsador

Test de un Pulsador

Círcito SIN ESTADO



004 input

Entrada

Definición de entrada

TUTORIAL (Obijuan)