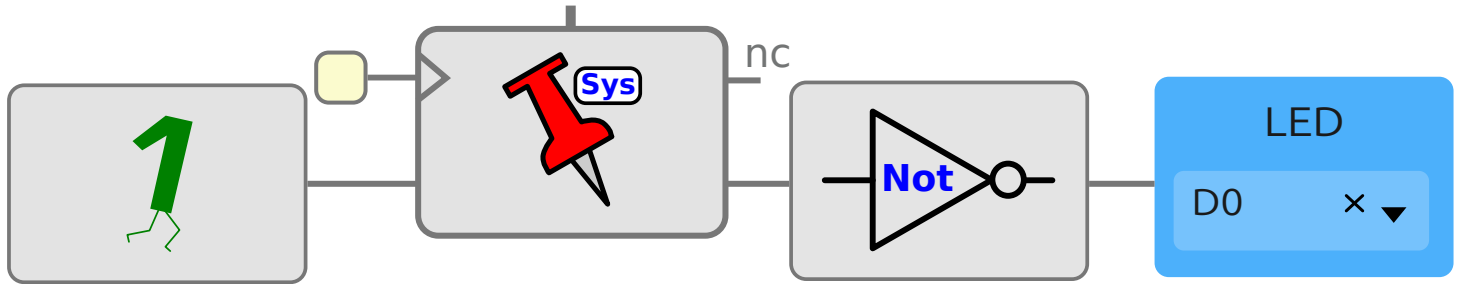


Circuito en Icestudio

Función tic0


Circuito equivalente a 0sysdff1

ax-dff (Función Step1)



Recursos: LC: 4 IO: 2

Cronograma

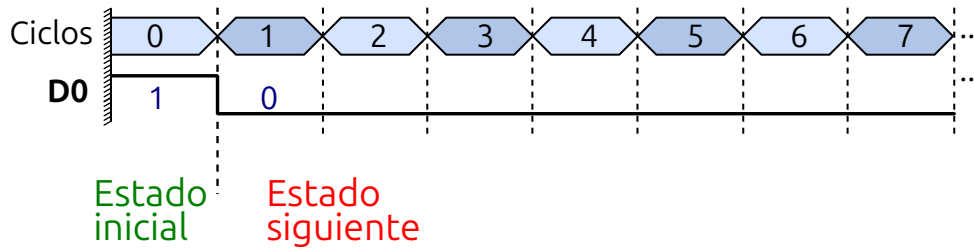

Función Pulso unidad (tic)


¡Tic inicial!

Estado

Ciclo	Estado
0	1
≥ 1	0

1 bit de almacenamiento

Resultado

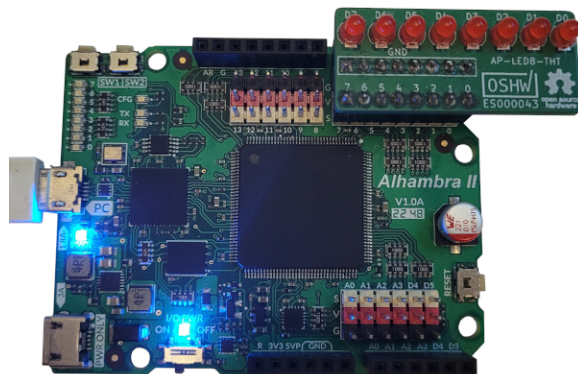

LED apagado indefinidamente a partir del ciclo 1

Circuito: TIC0
Tic inicial



035 1sysdff0-not

Tic0 y step1 son complementarias

Tic inicial

TUTORIAL (Obijuan)