
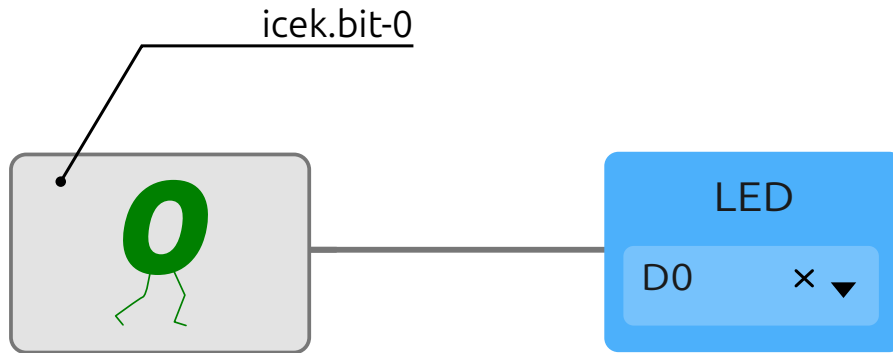


Circuito en Icestudio

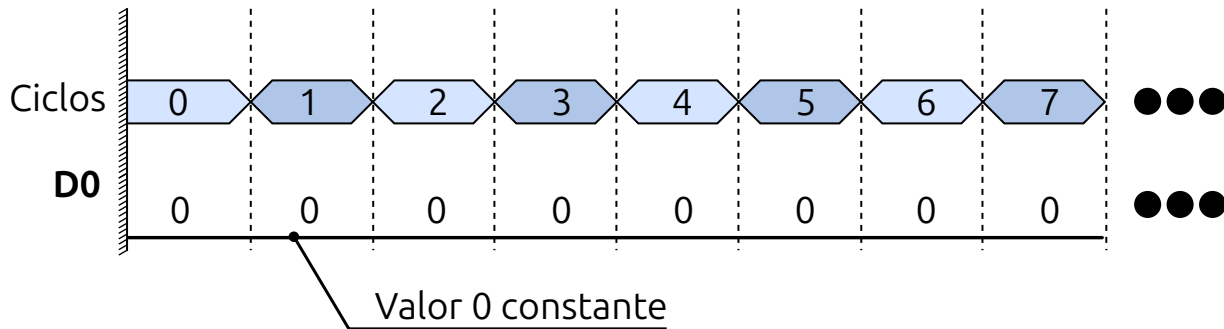


Recursos: LC: 2 IO: 1

Cronograma



Resultado

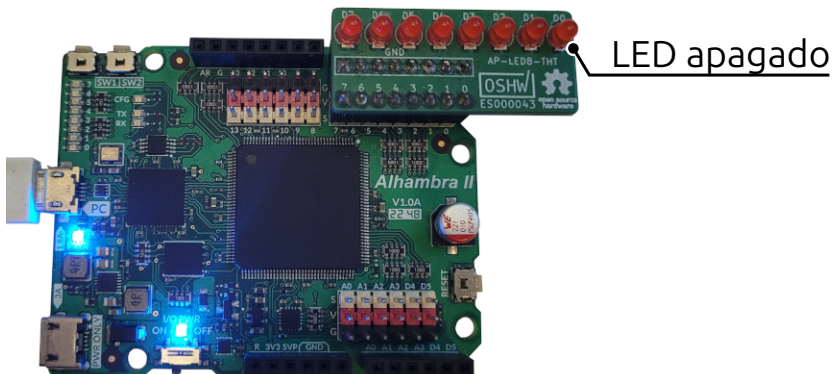

Circuito: **LEDOFF-INF**
Apagado de un LED

Circuito SIN ESTADO



002

ax-bit0

Bit 0 constante

Definición del bloque Bit-0

TUTORIAL (Obijuan)