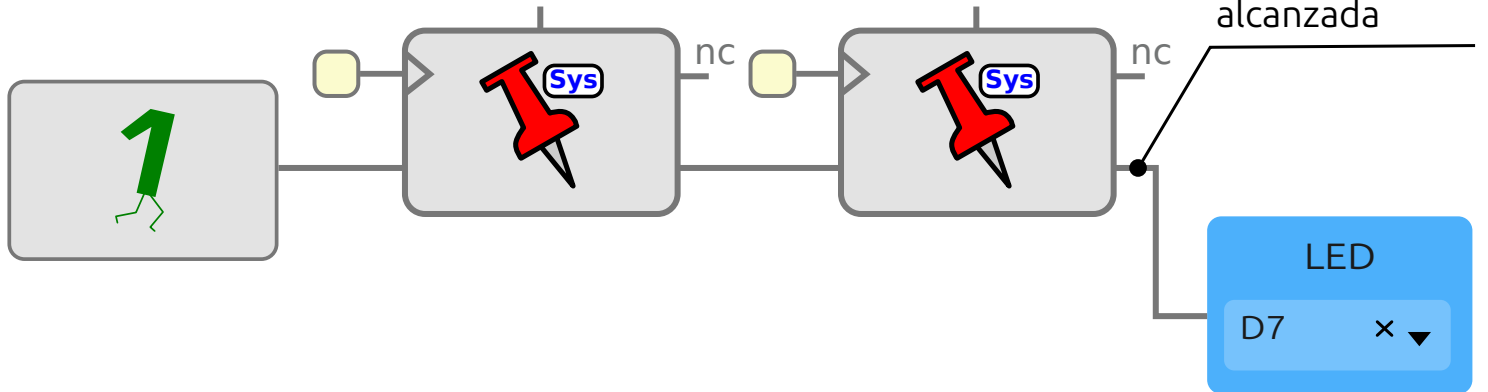



Circuito en Icestudio

Se enciende el LED
transcurridos 2 ciclos



Recursos: LC: 3 IO: 2

Cronograma

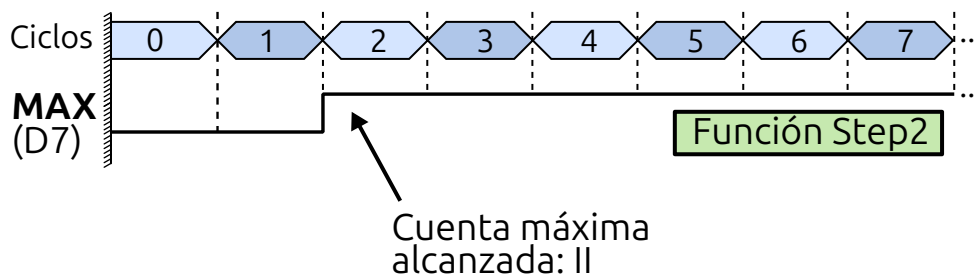


Estado

Ciclo	Estado		MAX
0	0	0	0
1	1	0	0
≥ 2	1	1	1

2 bits de almacenamiento

Resultado

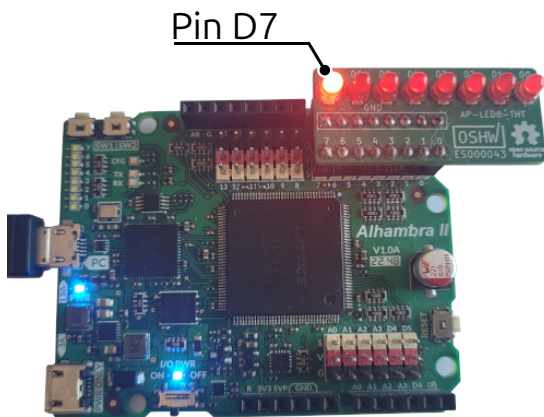

LED D7 encendido a partir del ciclo 2



041 unary-ii-timer

Temporizador unario de 2 ciclos

TUTORIAL (Obijuan)