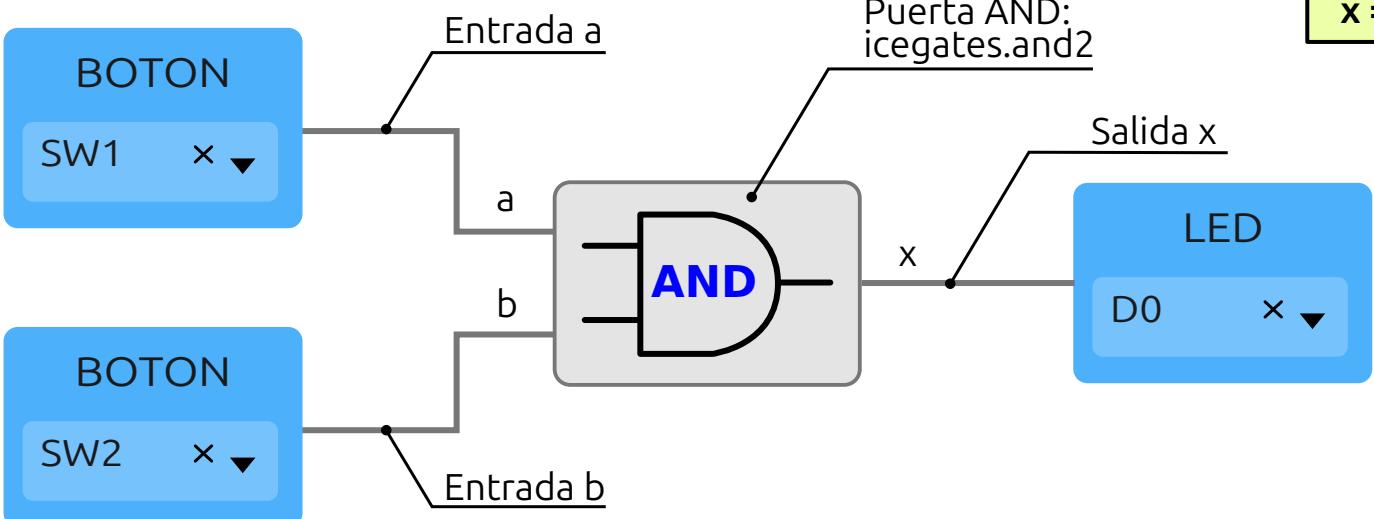


Círculo en Icestudio



Recursos: LC: 3 IO: 3

Prueba manual de la puerta AND

Cronograma


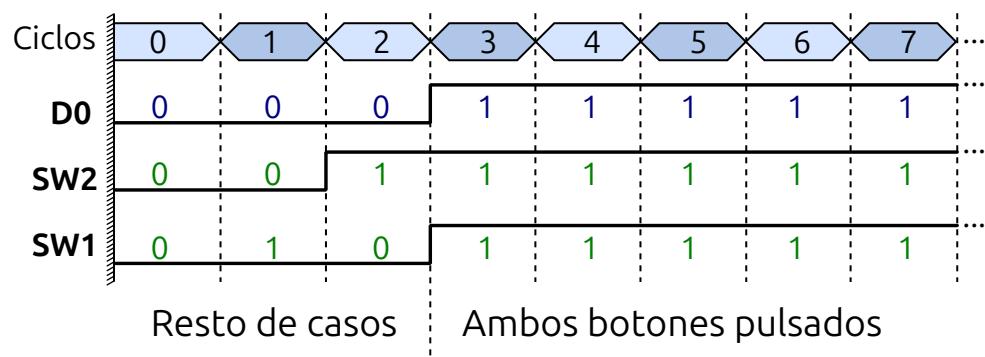


Tabla de verdad

Entradas	Salida	
SW2	SW1	D0
0	0	0
0	1	0
1	0	0
1	1	1

Resultado

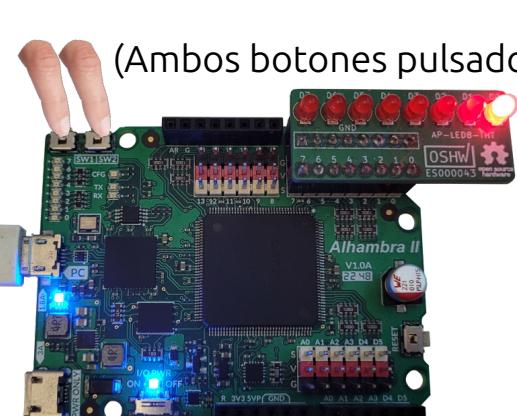

Círculo: LEDAND2BTN

Círculo SIN ESTADO



014

ax-and

Puerta AND

Definición del bloque AND

TUTORIAL (Obijuan)