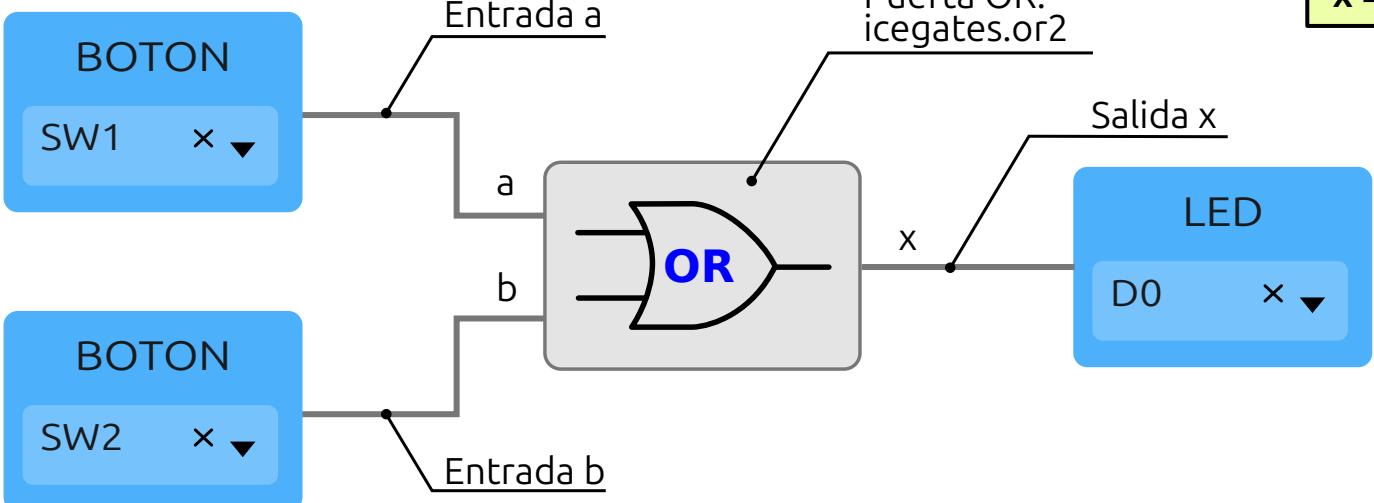


Círculo en Icestudio



Recursos: LC: 3 IO: 3

Prueba manual de la puerta OR

Cronograma

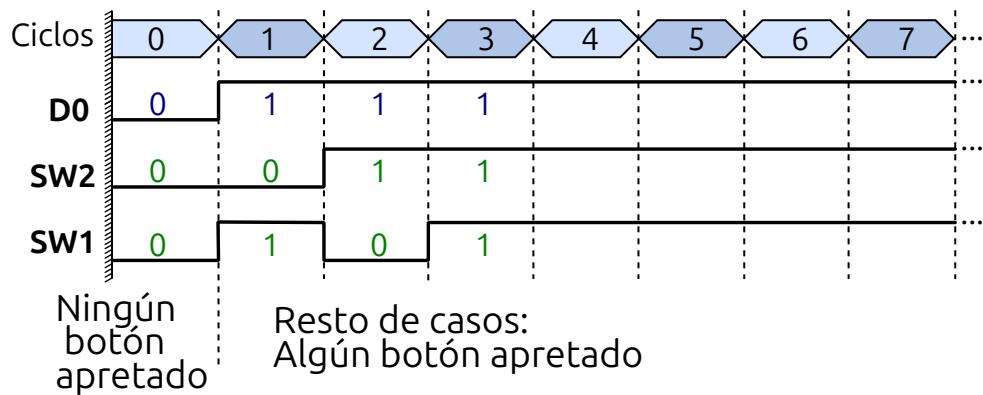





Tabla de verdad

Entradas		Salida
SW2	SW1	D0
0	0	0
0	1	1
1	0	1
1	1	1

Resultado



(Ningún botón apretado)

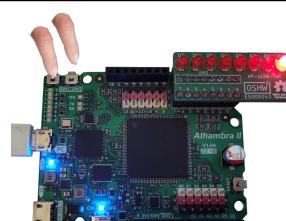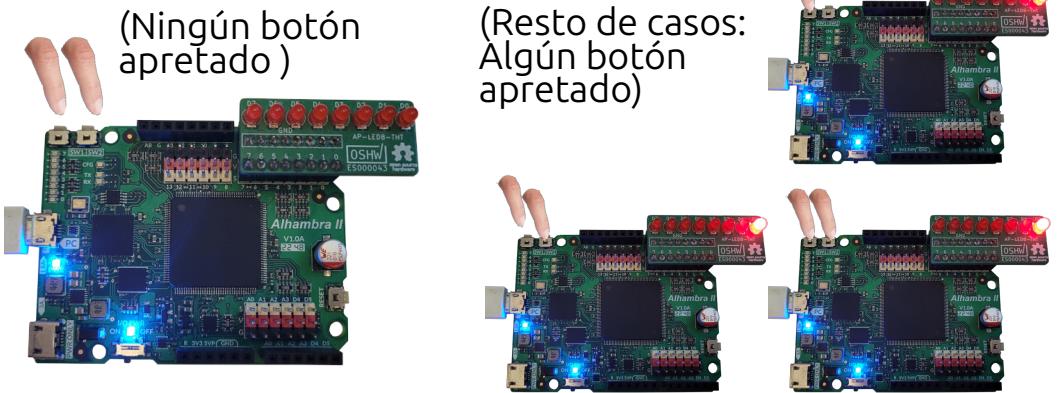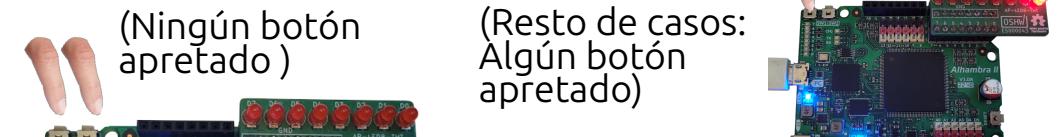

Círculo: LEDOR2BTN

Círculo SIN ESTADO



022

ax-or

Puerta OR

Definición del bloque OR

TUTORIAL (Obijuan)