
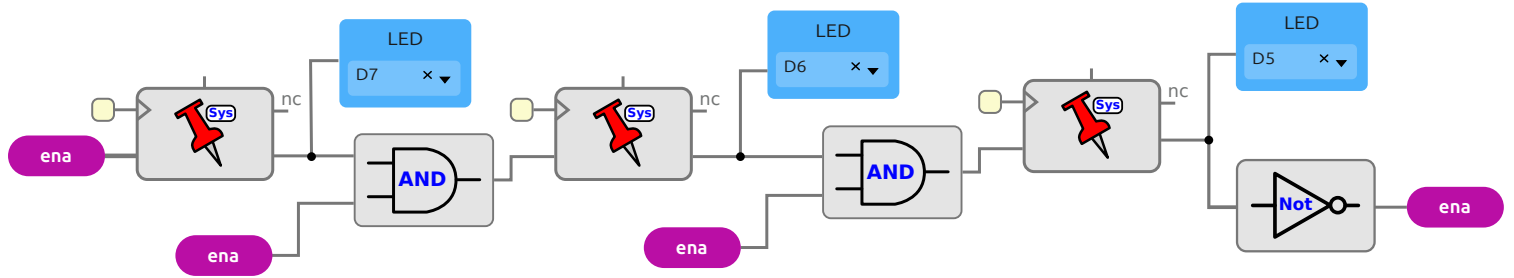


Circuito en Icestudio

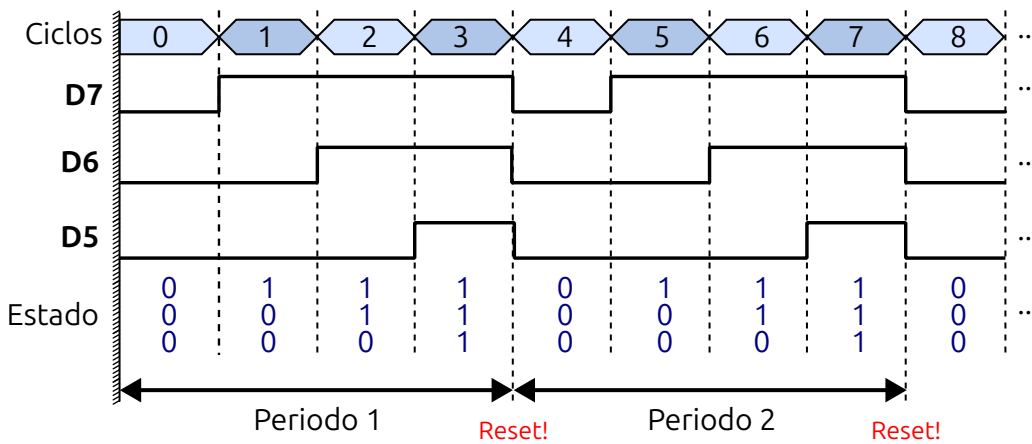

Recursos: LC: 5 IO: 4

Cronograma



Estado



Ciclo	Estado			
0	0	0	0	
1	1	0	0	
2	1	1	0	
3	1	1	1	MAX Reset!
4	0	0	0	
5	1	0	0	
6	1	1	0	
7	1	1	1	MAX Reset!
				⋮

3 bits de almacenamiento

Resultado

Diagrama de estado

Efecto óptico:
Tres LEDs "encendidos"

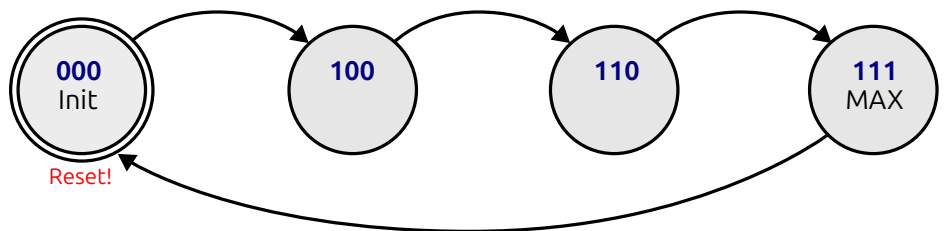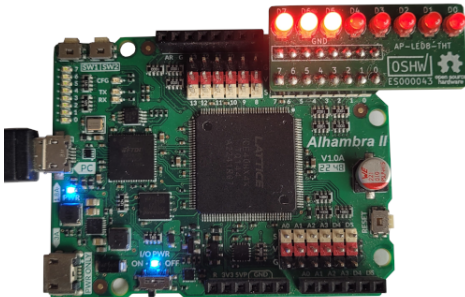

048 unary-mod4

Contador unario módulo 4

TUTORIAL (Obijuan)