
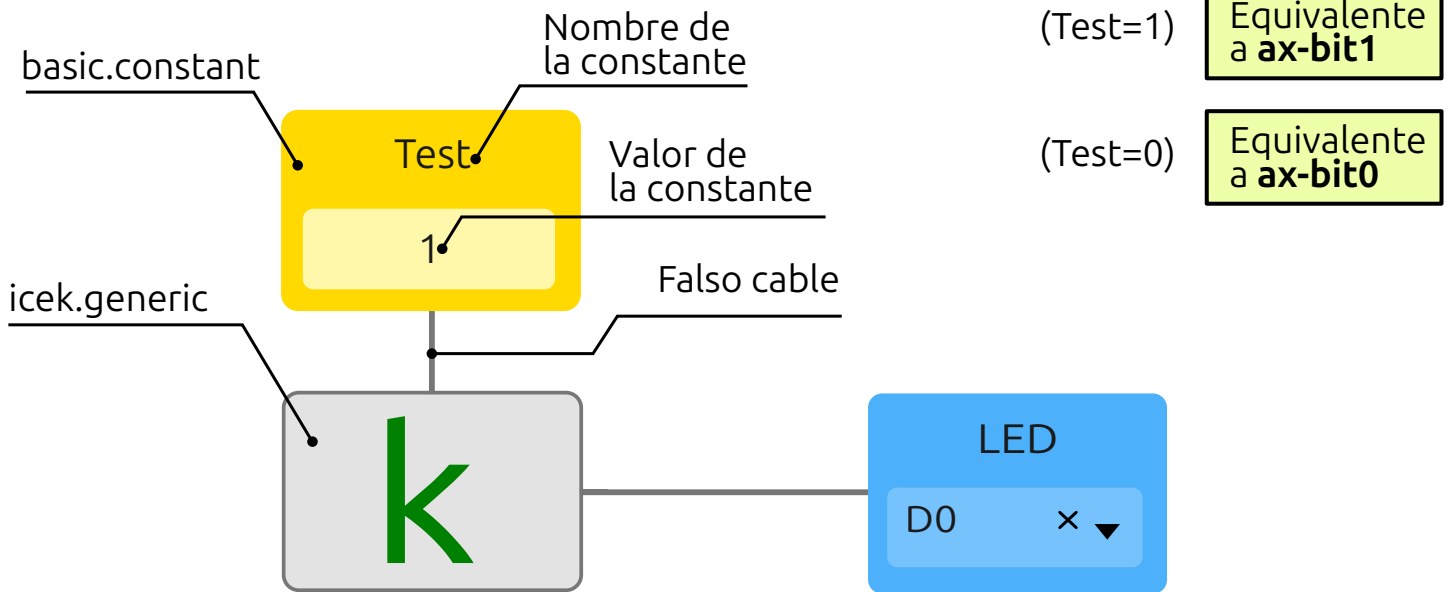


# Circuito en Icestudio

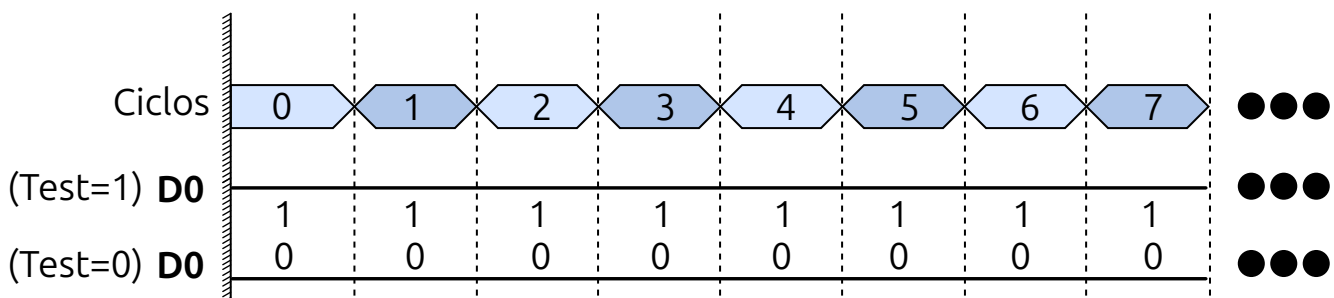


Recursos: LC: 1 IO: 1

## Cronograma



## Resultado

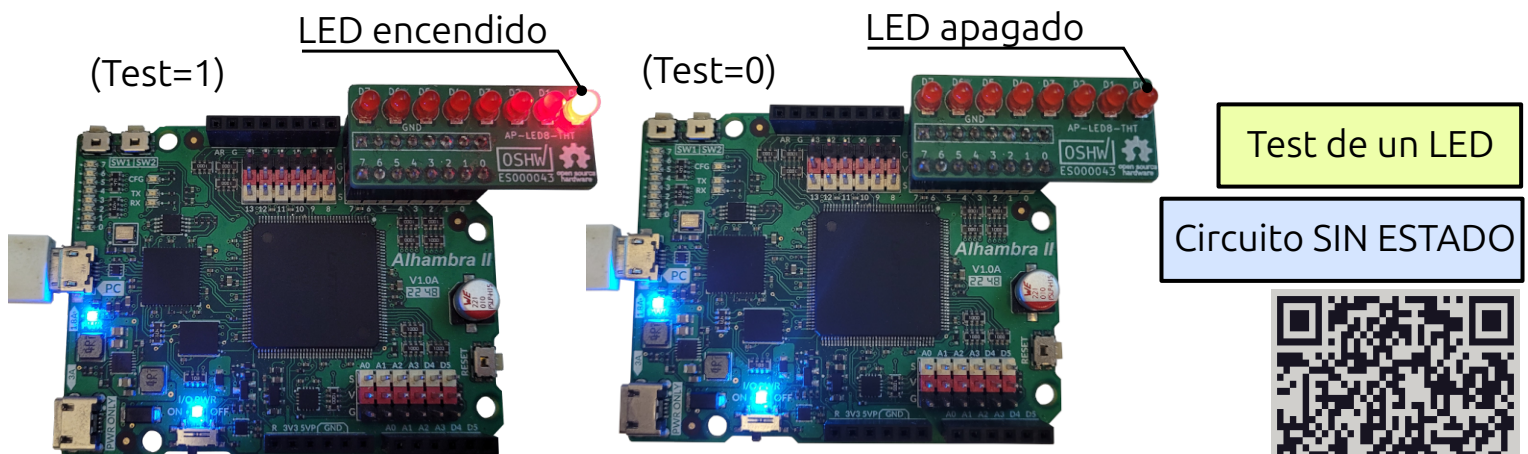

003 param-bitk

Bit constante

Circuito con parámetro

TUTORIAL (Obijuan)