
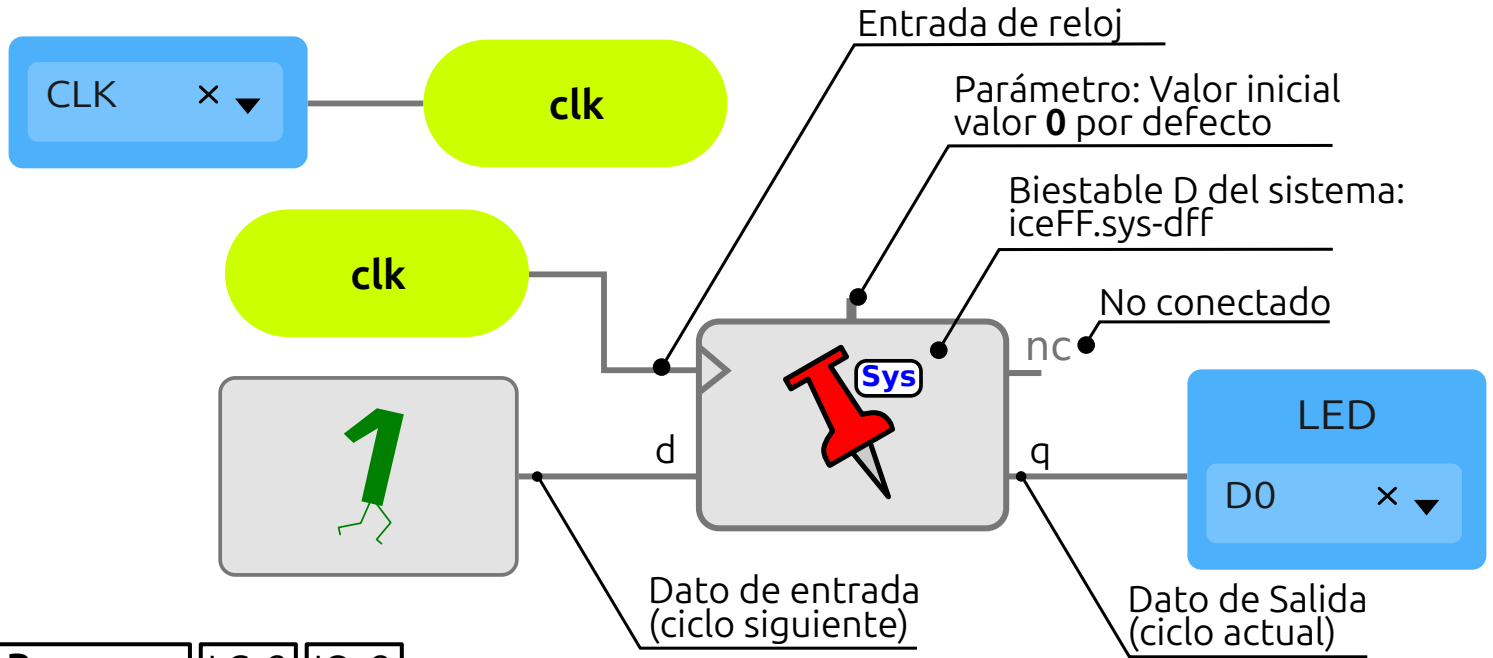


Circuito en Icestudio

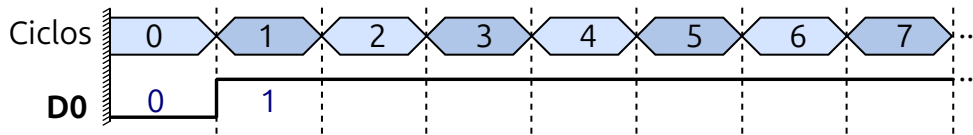

Recursos: LC: 2 IO: 2

Cronograma



Función escalón


Primer circuito que genera una señal de salida NO constante

Estado

Ciclo	Estado
0	0
≥ 1	1

1 bit de almacenamiento

Resultado

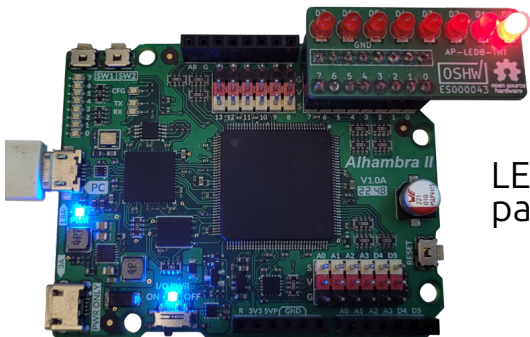

LED encendido indefinidamente a partir del ciclo 1

Circuito: **STEP1**
Escalón en ciclo 1

Circuito CON ESTADO



029

ax-sysdff

Biestable D (del sistema)

Definición de sys-dff

TUTORIAL (Obijuan)