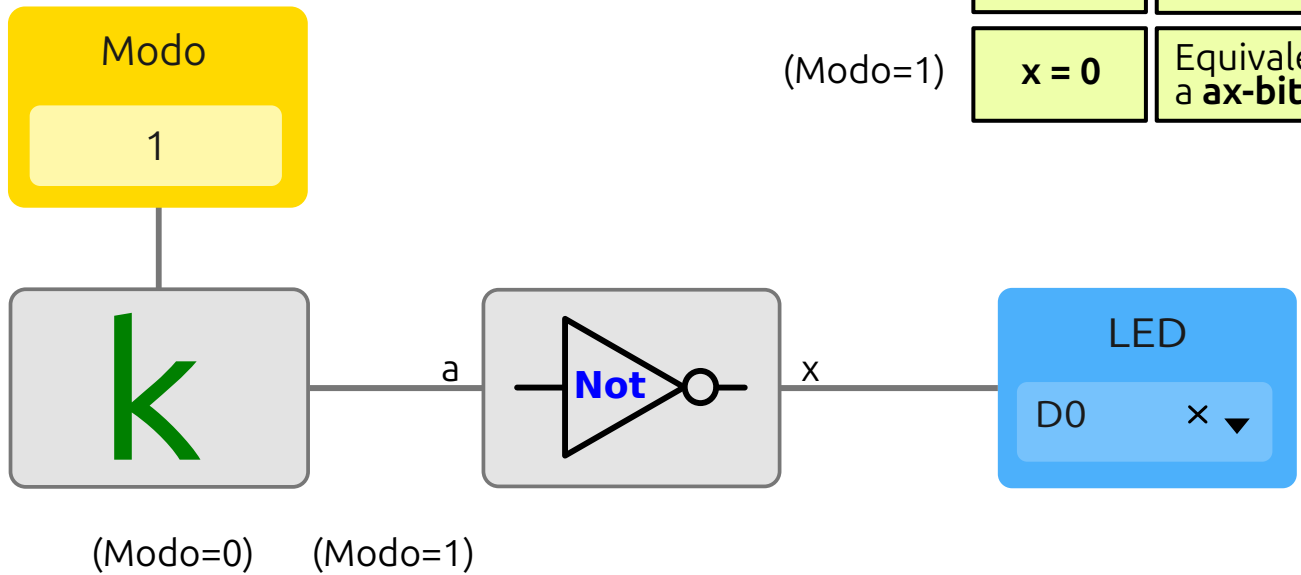


Circuito en Icestudio



(Modo=0)

x = 1

Equivalente a **ax-bit1**

(Modo=1)

x = 0

Equivalente a **ax-bit0**

Recursos:


LC: 1

IO: 1

LC: 2

IO: 1


Cronograma

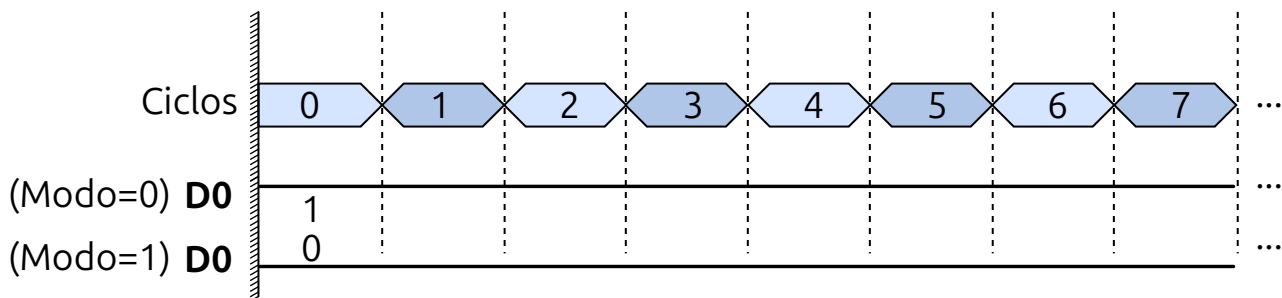

Resultado


Circuito: **LEDON-INF**

(Modo=0)

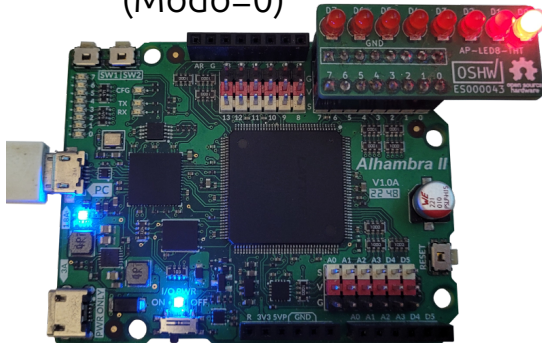

Circuito: **LEDON-INF**

(Modo=1)

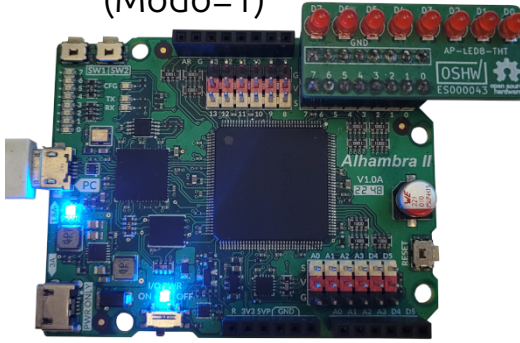

Circuito SIN ESTADO



014

notk

Constante definida con lógica negativa

Simplificación

TUTORIAL (Obijuan)