
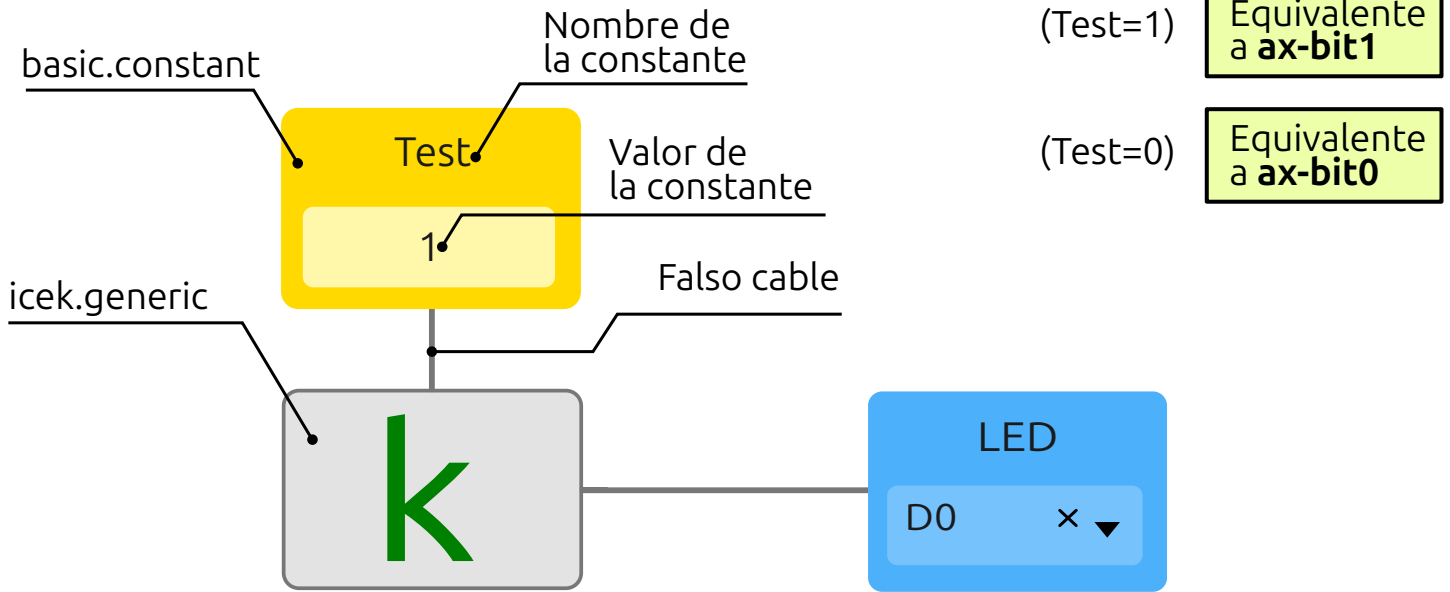


Circuito en Icestudio

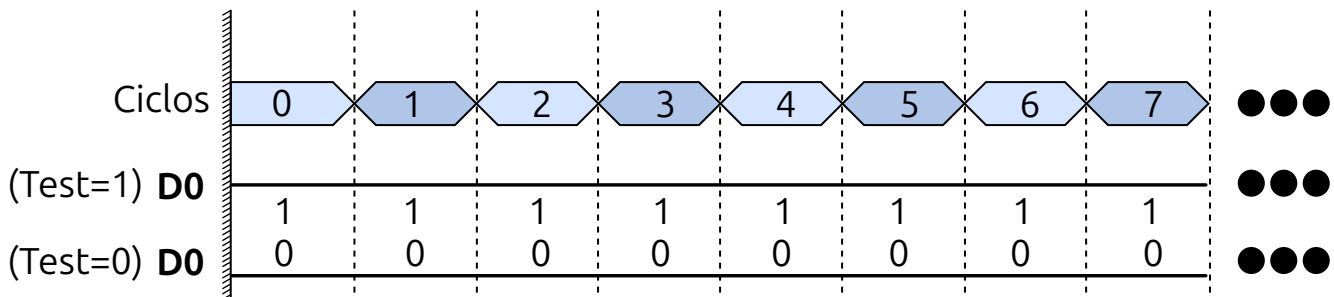


Recursos: LC: 1 IO: 1

Cronograma



Resultado

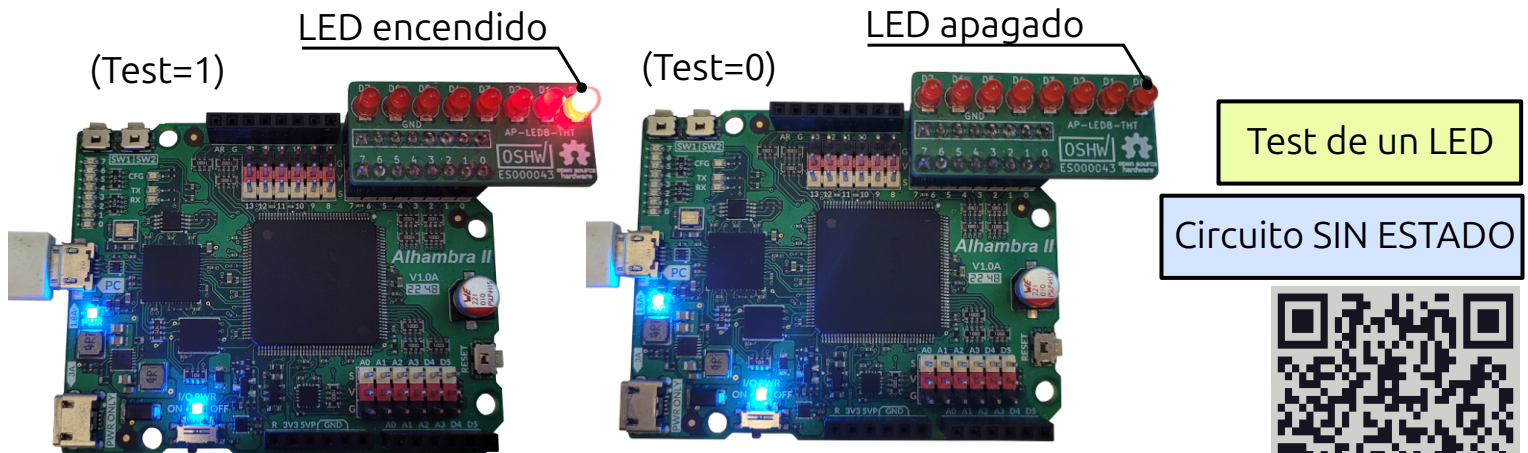

003 param-bitk

Bit constante

Circuito con parámetro

TUTORIAL (Obijuan)