
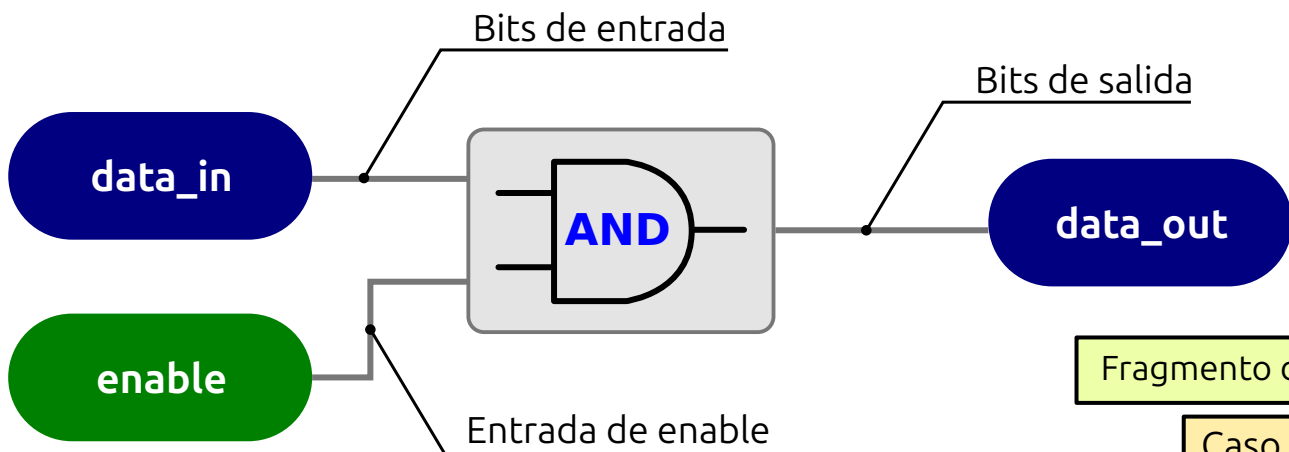






# Circuito en Icestudio

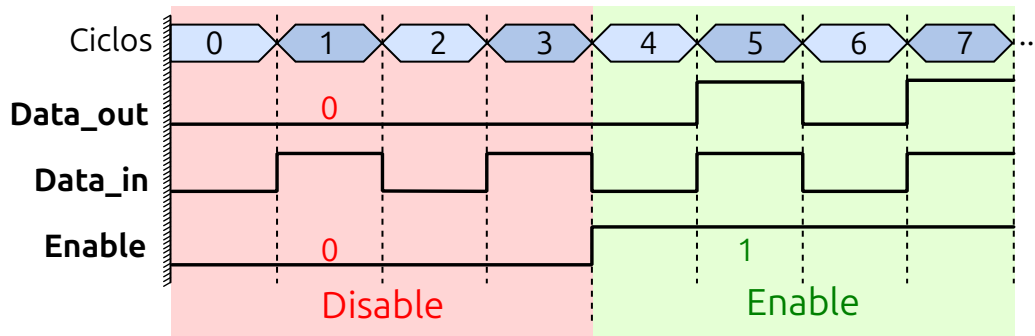

## Cronograma



## Funcionamiento

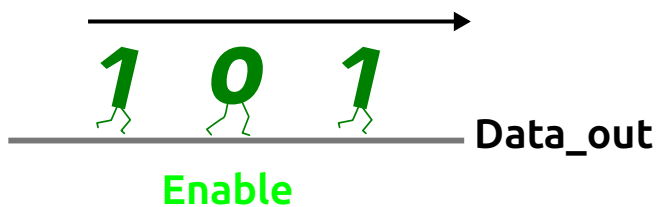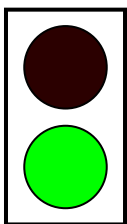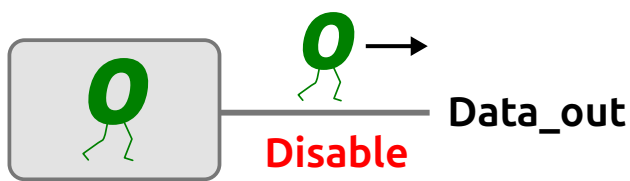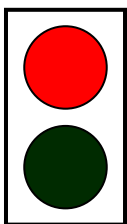

## Tabla de verdad

Enable	Data_out	
0	0	Disable
1	Data_in	Enable

Circuito SIN ESTADO



015

enable

Principio de enable

Caso de uso de AND

TUTORIAL (Obijuan)



ELECTRÓNICA

