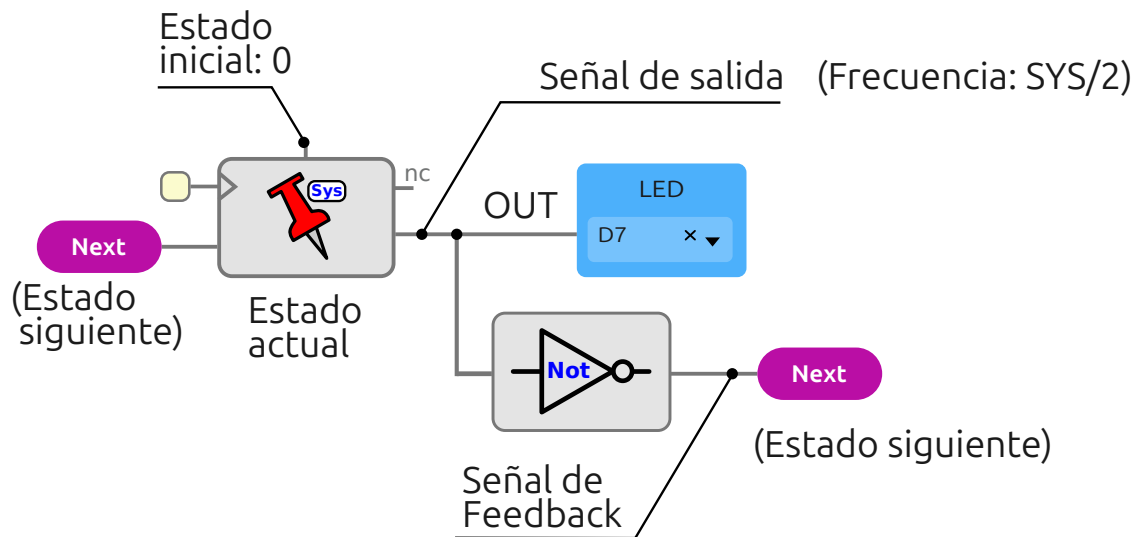



Circuito en Icestudio



Recursos: LC: 3 IO: 2

Contador unario mínimo

Cronograma

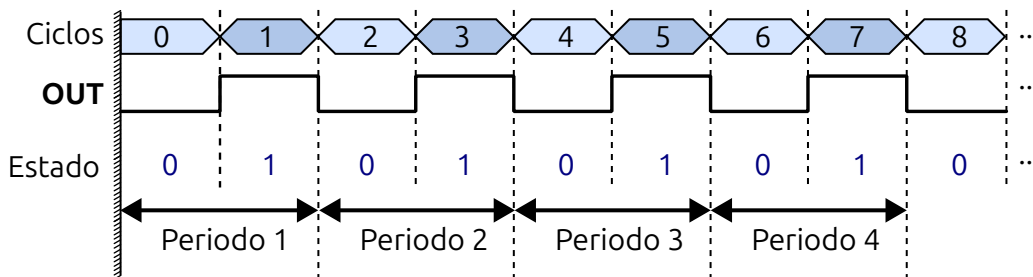

Estado



Ciclo	Estado
0	0
1	1
2	0
3	1
⋮	⋮

1 bit de almacenamiento

Resultado

Diagrama de estado

Efecto óptico:
Un LED encendido

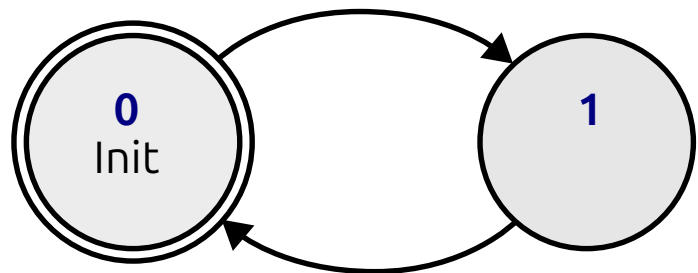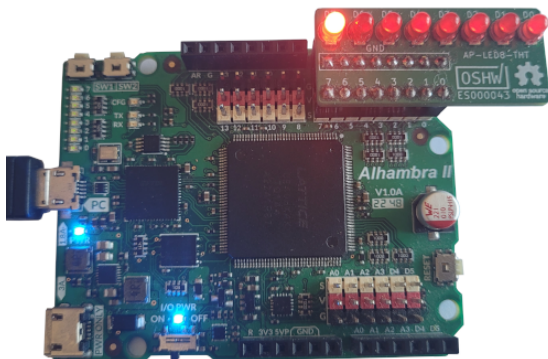

065 unary-mod2 Contador unario módulo 2

TUTORIAL (Obijuan)

