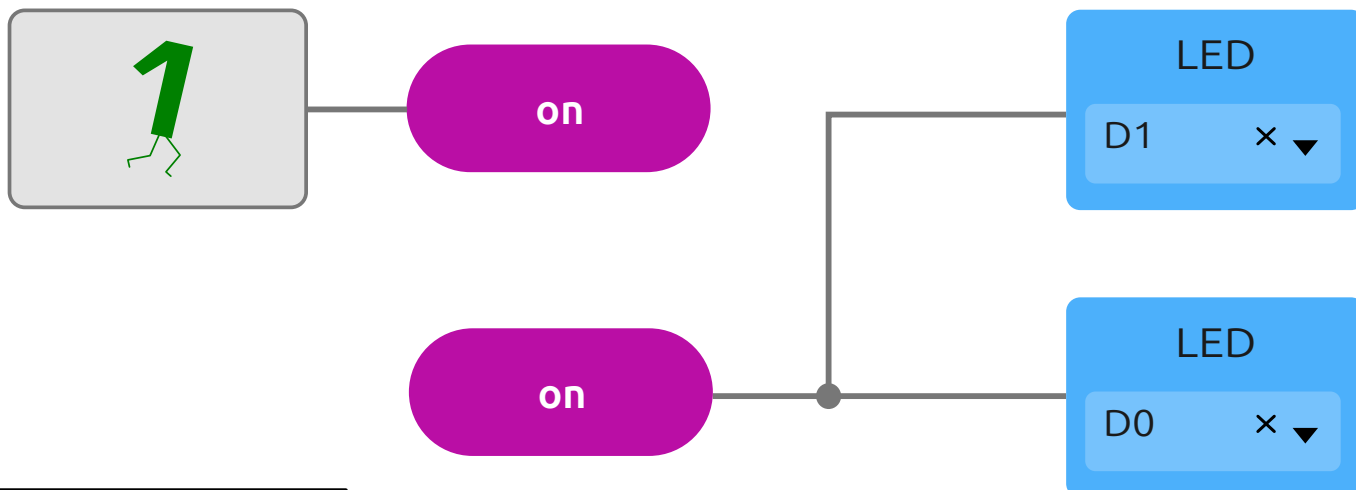


Circuito en Icestudio




Circuito equivalente a **paralell**

Recursos: LC: 1 IO: 2

Cronograma

Ciclos	0	1	2	3	4	5	6	7	...
D1	1	1	1	1	1	1	1	1	...
D0	1	1	1	1	1	1	1	1	...

Resultado

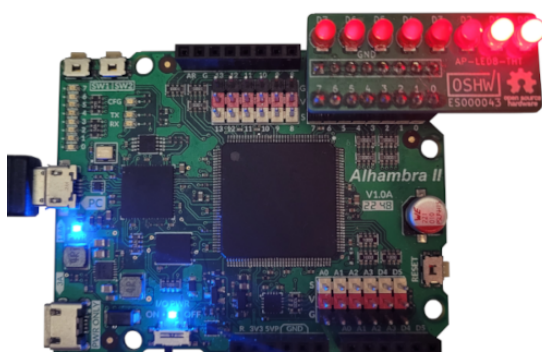

Circuito: 2LEDON-INF

Circuito SIN ESTADO



008 label-dup

Etiqueta con duplicación de bits

DEMO

TUTORIAL (Obijuan)