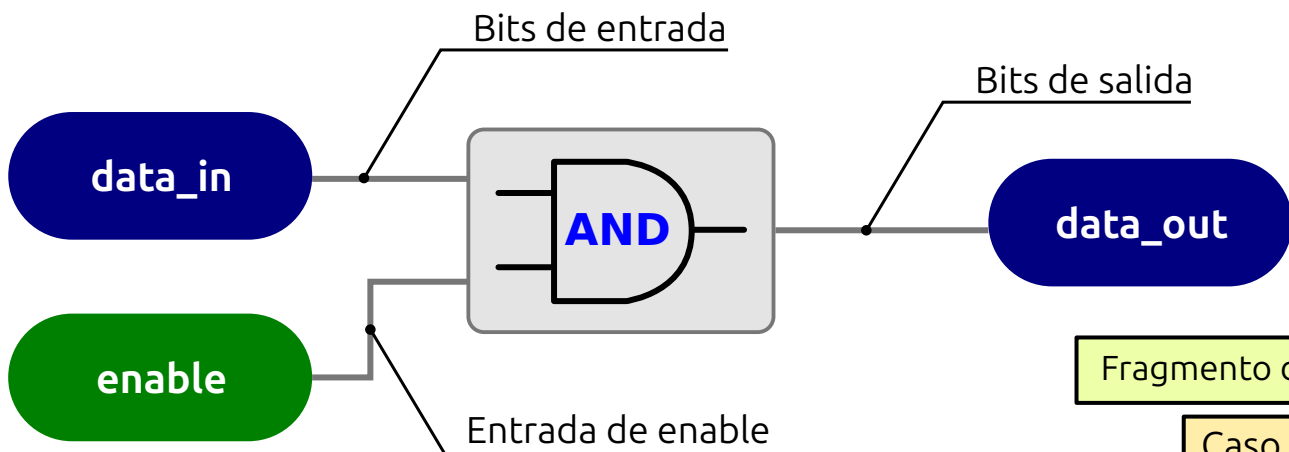



# Circuito en Icestudio





Fragmento de circuito

Caso de uso de la puerta AND

## Cronograma

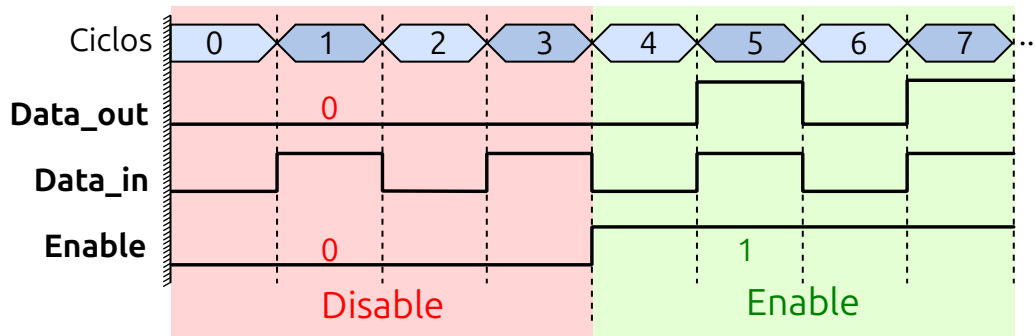



## Funcionamiento

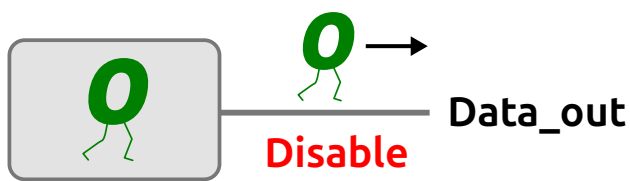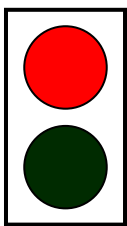

## Tabla de verdad

Enable	Data_out	
0	0	Disable
1	Data_in	Enable

Circuito SIN ESTADO

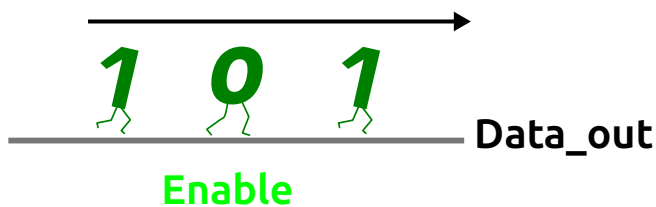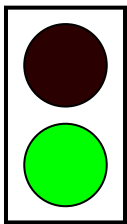

017

enable

Principio de enable

Caso de uso de AND

TUTORIAL (Obijuan)



ELECTRÓNICA

