
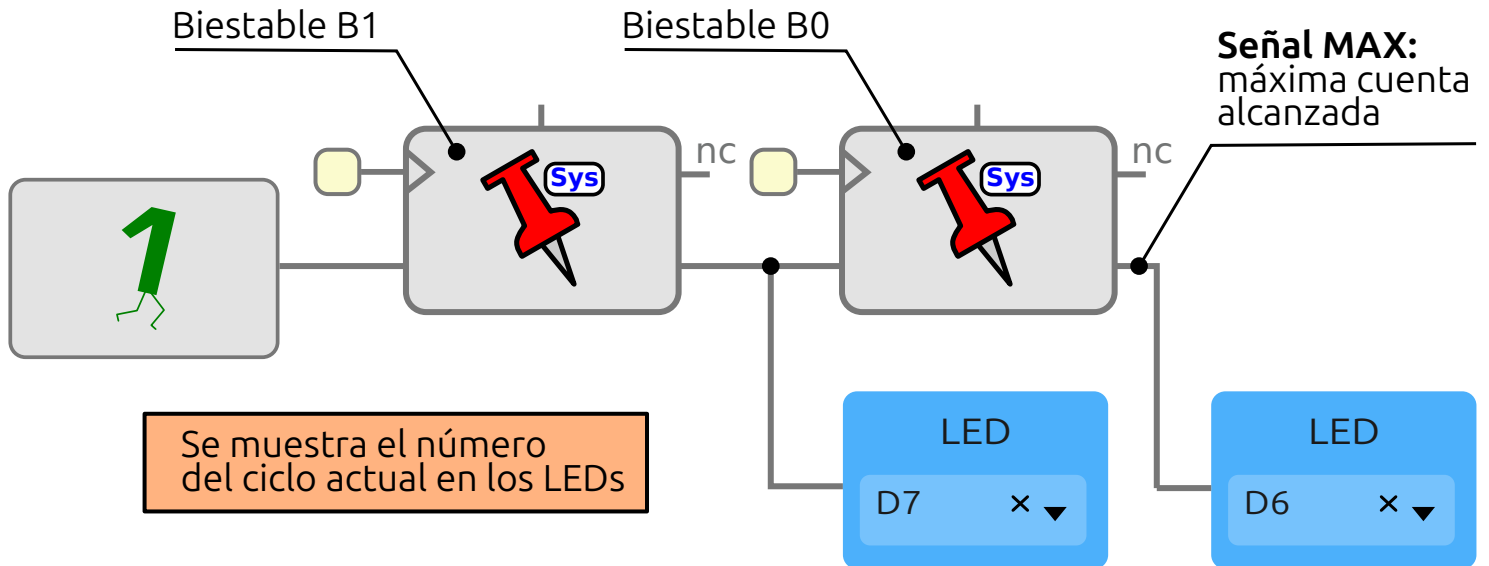


Circuito en Icestudio

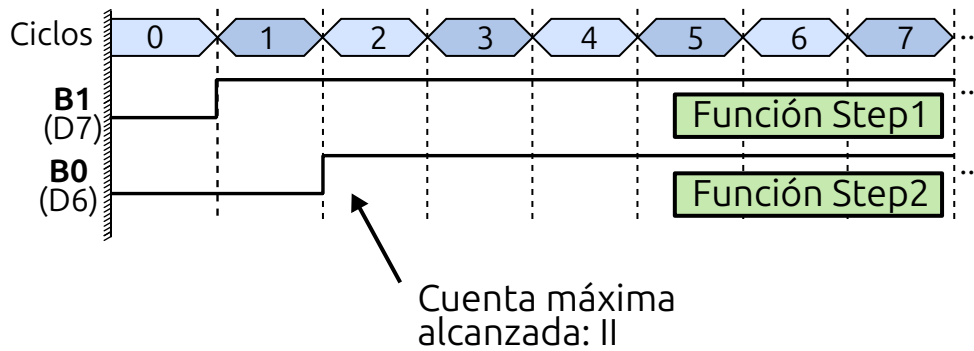

Recursos: LC: 3 IO: 3

Cronograma




Estado

Ciclo	Estado		MAX
0	0	0	0
1	1	0	0
≥ 2	1	1	1

2 bits de almacenamiento

Resultado

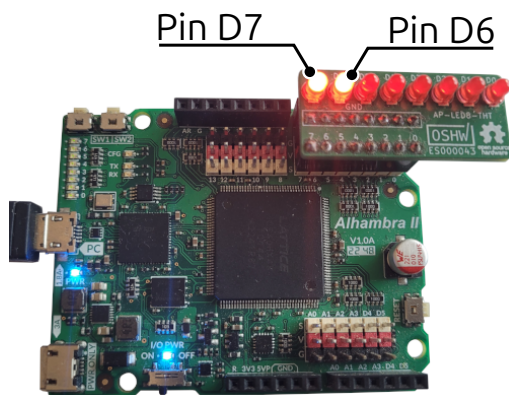

LEDs D7 y D6 encendidos a partir del ciclo 2

Circuito: UCONT2



038

unary-ii

Contador unario de ciclos, de 2 marcas

TUTORIAL (Obijuan)