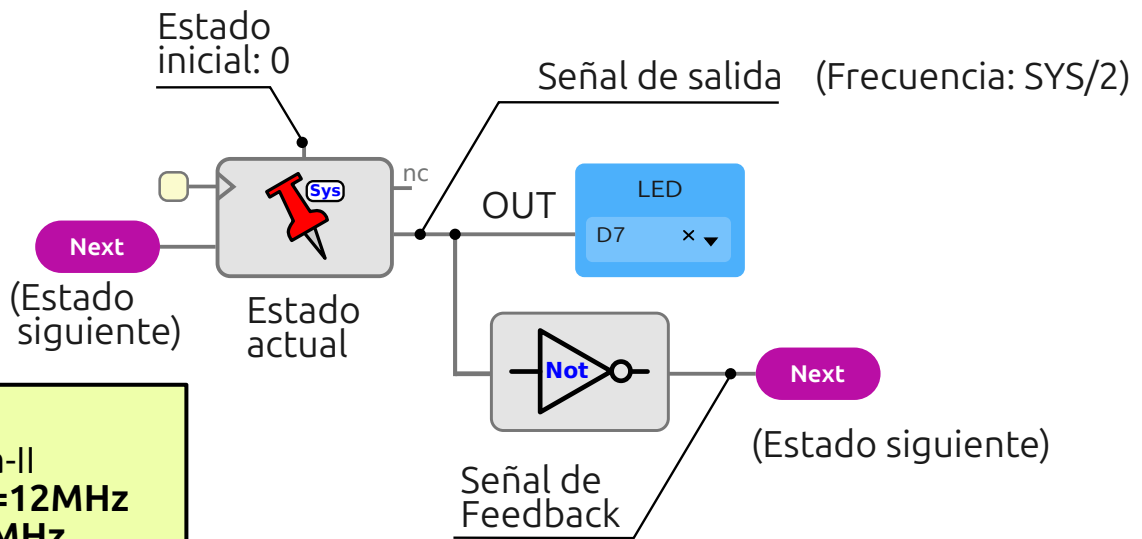


# Circuito en Icestudio




Caso práctico  
Placa Alhambra-II  
Frec. systema=12MHz  
Frec. salida=6MHz

Recursos: LC: 3 IO: 2

Contador unario módulo 2

## Cronograma

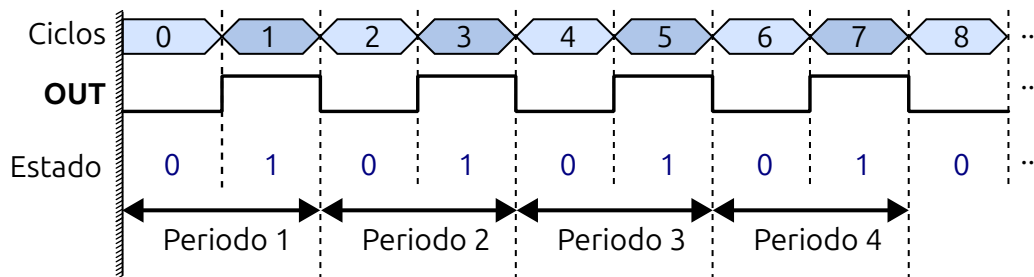

## Estado



Ciclo	Estado
0	0
1	1
2	0
3	1
⋮	⋮

1 bit de almacenamiento

## Resultado

## Diagrama de estado

Efecto óptico:  
Un LED encendido

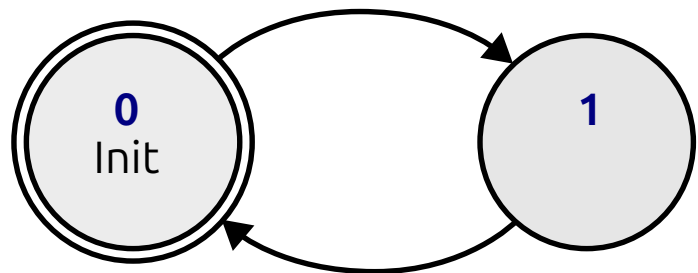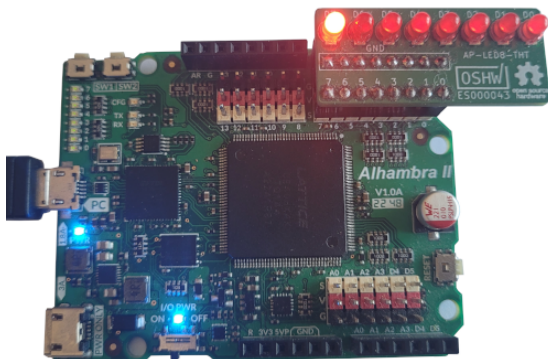

049 sysdiv-2 Divisor del reloj del sistema entre 2

## TUTORIAL (Obijuan)