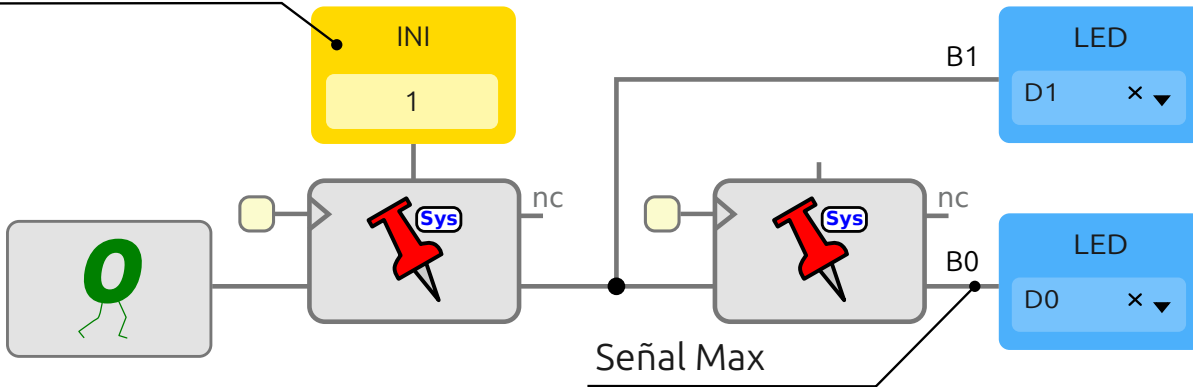


# Circuito en Icestudio


Comienzo de la cuenta en 0

Equivalente a **shift**



Recursos: LC: 5 IO: 3

## Cronograma

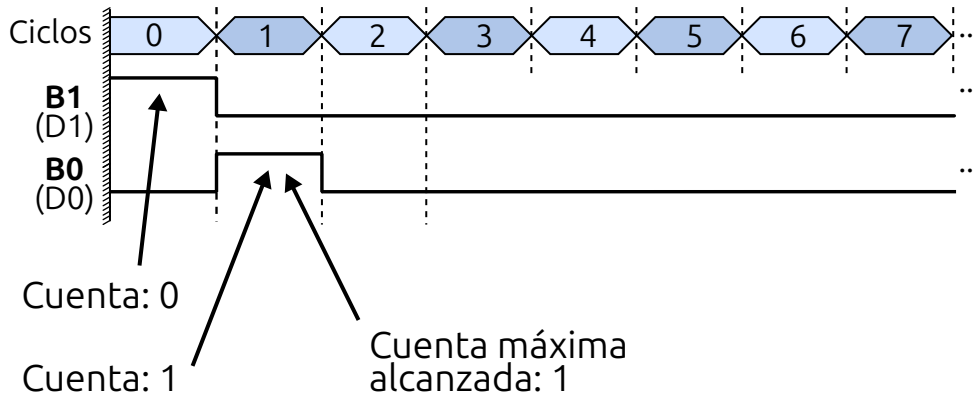

## Estado



| Ciclo | Estado | Cuenta     |
|-------|--------|------------|
| 0     | 1 0    | 0          |
| 1     | 0 1    | 1          |
| 2     | 0 0    | Incorrecto |
| 3     | 0 0    | Incorrecto |
| ⋮     | ⋮      |            |

2 bits de almacenamiento

## Resultado
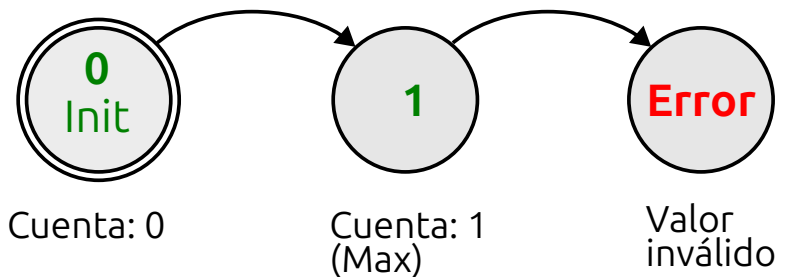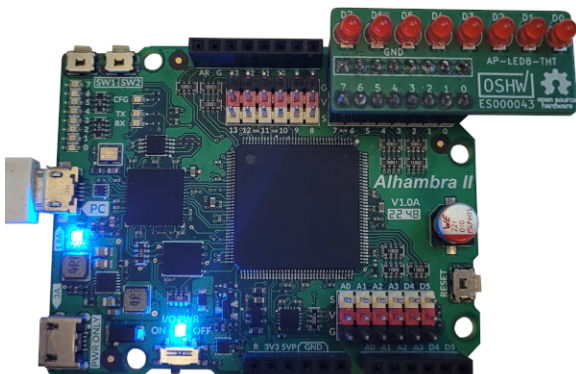
## Diagrama de estado

LEDs apagados indefinidamente a partir del ciclo 2



072 1hot-ii Contador 1-hot de 2 marcas

## TUTORIAL (Obijuan)