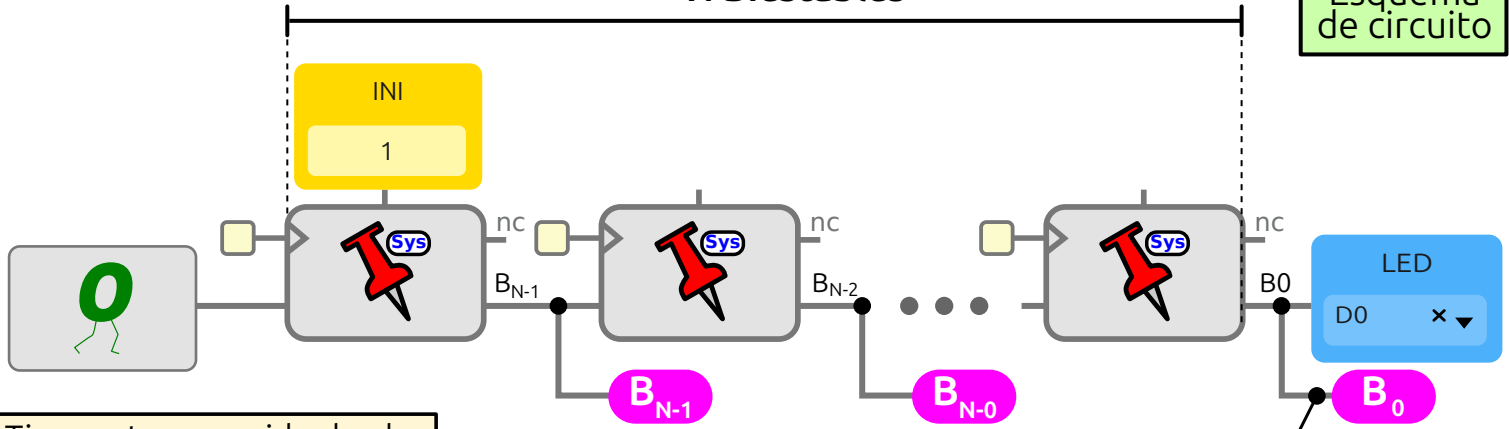


Circuito en Icestudio

N Biestables

Esquema de circuito



Tiempo transcurrido desde el ciclo 0 hasta que el contador alcanza el maximo

$$D = (N-1) \cdot T = \frac{(N-1)}{F_{sys}}$$


Señal MAX:
máxima cuenta alcanzada

Recursos: LC: N+3 IO: N+1

Medición del tiempo

Contador de N-1 ciclos

Cronograma

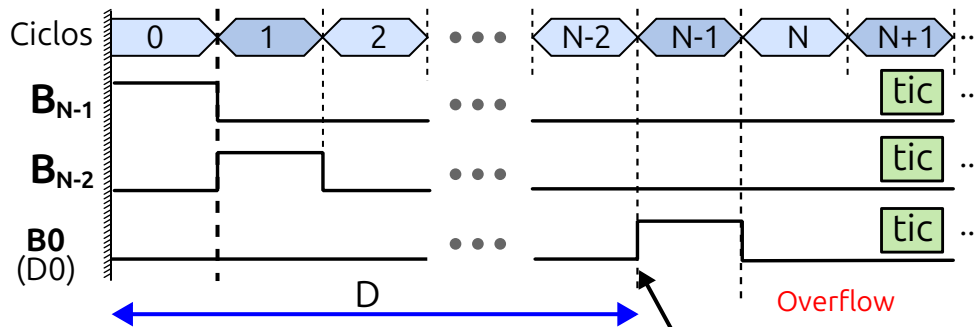

N bits de almacenamiento

Ha pasado un tiempo D


Estado

Ciclo	0	1	2	...	N-2	N-1	N	N+1	...	MAX
0	1	0	...	0	0	0	0	0	0	0
1	0	1	...	0	0	0	0	0	0	0
:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:
N-2	0	0	...	1	0	0	0	0	0	0
N-1	0	0	...	0	1	0	0	0	0	0
≥ N	0	0	...	0	0	0	0	0	0	0

Resultado

LEDs apagados indefinidamente a partir del ciclo 13

Caso de estudio
N=13

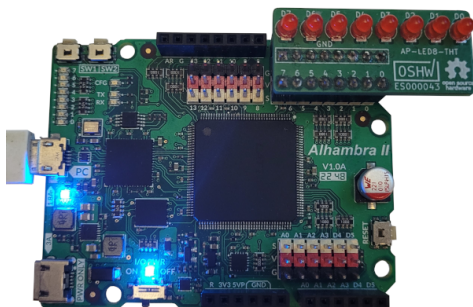

LED D0 emite un tic al cabo de 1μs



074

1hot-n

Contador 1-hot de N biestables

TUTORIAL (Obijuan)



ELECTRÓNICA

