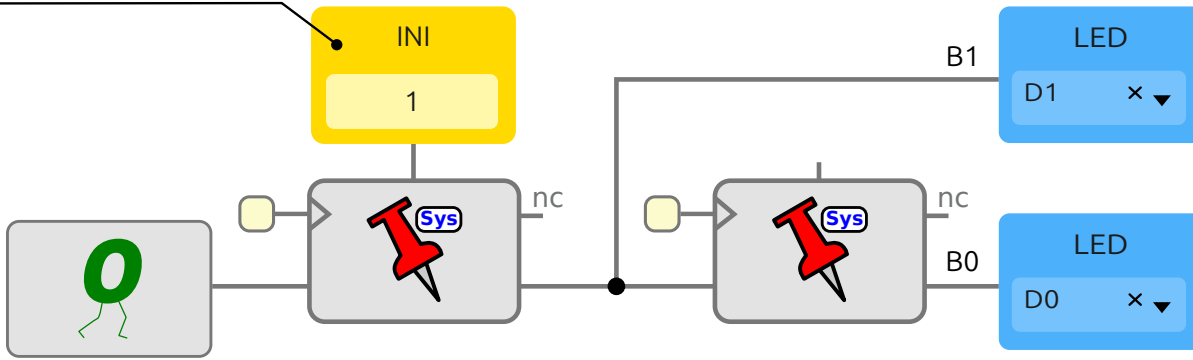


Circuito en Icestudio


Comienzo de la cuenta en 0

Equivalente a **shift**



Recursos: LC: 5 IO: 2

Cronograma

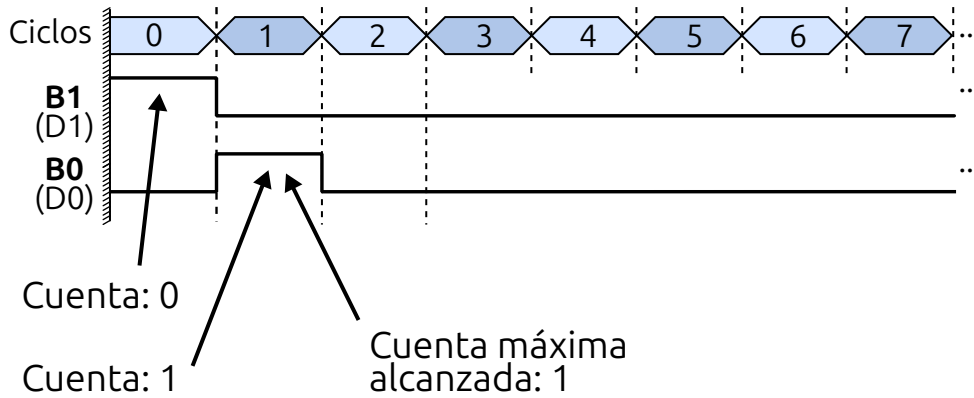

Estado



Ciclo	Estado	Cuenta
0	1 0	0
1	0 1	1
2	0 0	Incorrecto
3	0 0	Incorrecto
⋮	⋮	

2 bits de almacenamiento

Resultado

Diagrama de estado

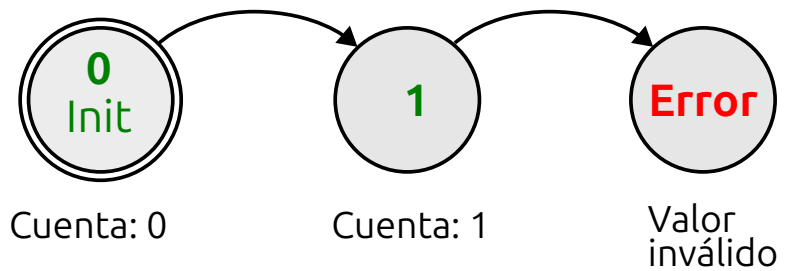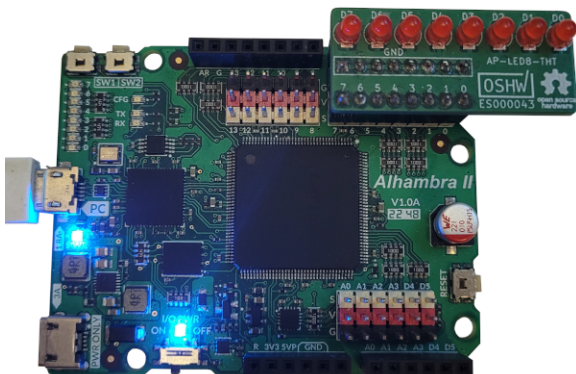LEDs apagados indefinidamente a partir del ciclo 2



072 1hot-ii Contador 1-hot de 2 marcas

TUTORIAL (Obijuan)