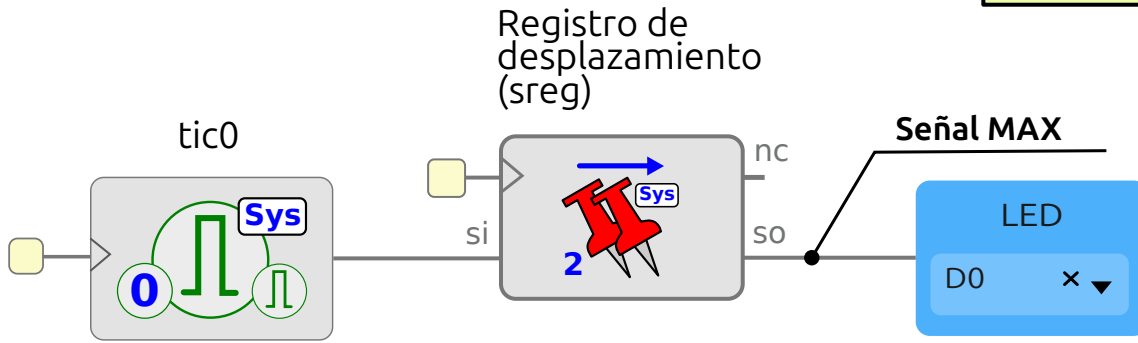



Circuito en Icestudio

Equivalente a
zero-sreg-1hot-iii-timer



Recursos: LC: 5 IO: 2

Cronograma

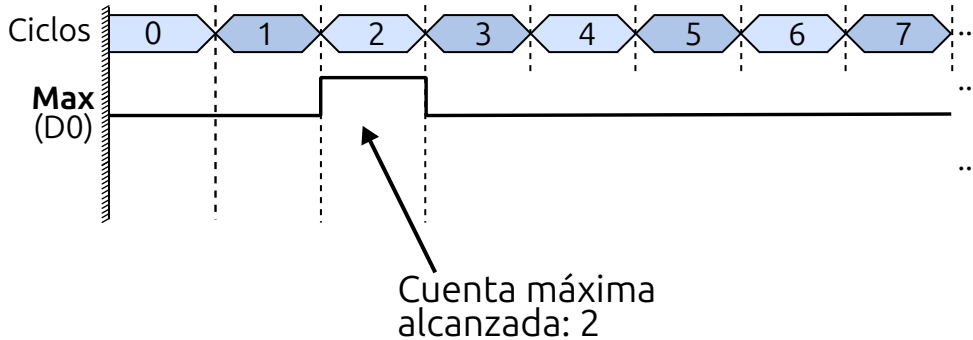

Estado

Ciclo	Estado			Cuenta
0	1	0	0	0
1	0	1	0	1 (max)
2	0	0	1	Incorrecto
3	0	0	0	Incorrecto
	⋮	⋮	⋮	

3 bits de almacenamiento

Resultado


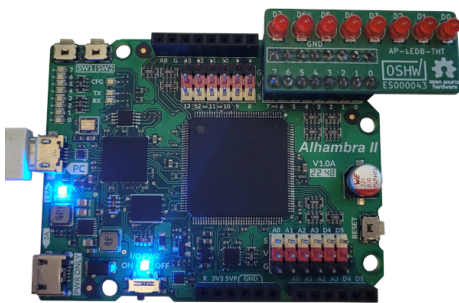


Diagrama de estado

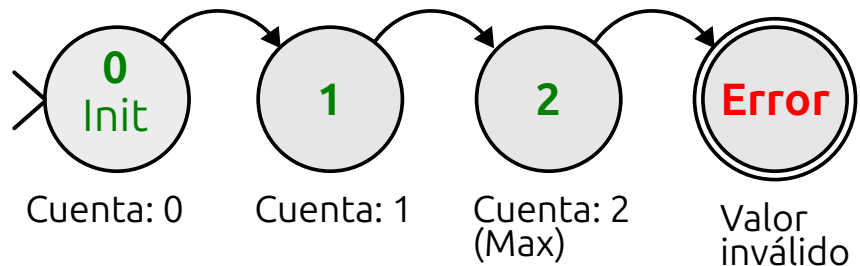

079

tic0-sreg-1hot-iii-timer

Temporizador 1-hot de 3 bits con implementación tic0-sreg

TUTORIAL (Obijuan)



ELECTRÓNICA

