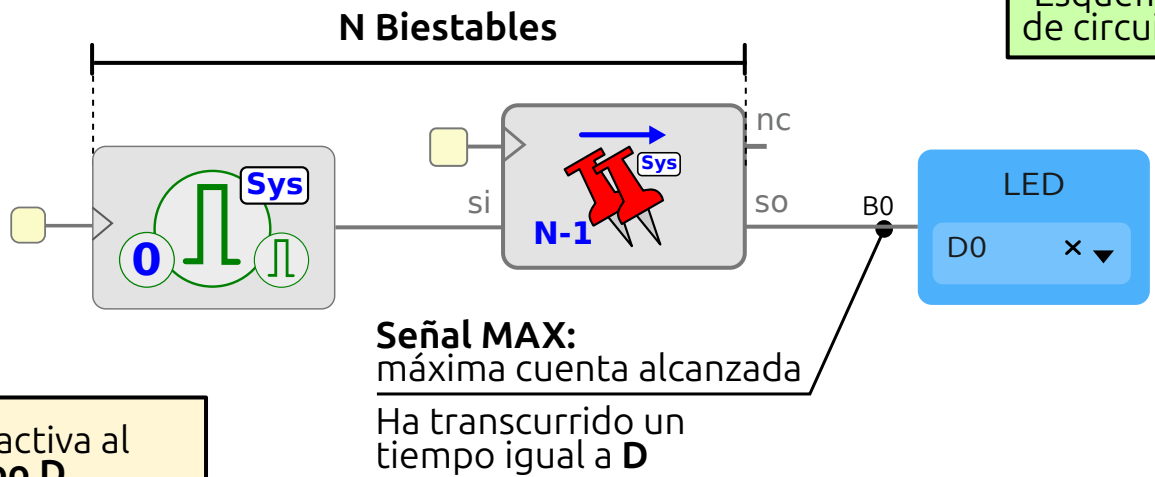


Circuito en Icestudio

Esquema de circuito



La Señal MAX se activa al cabo de un **tiempo D**

$$D = (N-1) \cdot T = \frac{N-1}{F} = \frac{\text{Biestables}-1}{\text{Freq. sys}}$$

Caso práctico


N=13 F=12MHz

D=1µs Placa Alhambra-II

Medición del tiempo

Recursos: LC: N+1 IO: 2

Cronograma

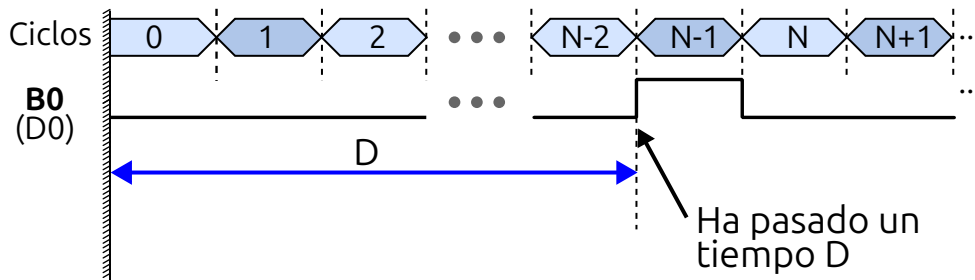


Estado

Ciclo			MAX
0	1	0	0
1	0	1	0
2	0	0	1
⋮	⋮	⋮	⋮
N-2	0	0	1
N-1	0	0	0
≥N	0	0	0

N bits de almacenamiento

Resultado

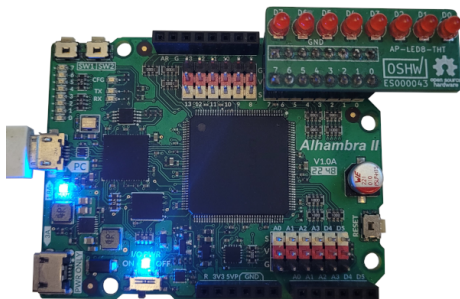

Tic por D0 al cabo de **1µs**
(no visible)

Caso de estudio
Temporizador de 13 Biestables



080 1hot-n-timer

Temporizador 1-hot de N biestables

TUTORIAL (Obijuan)



ELECTRÓNICA

