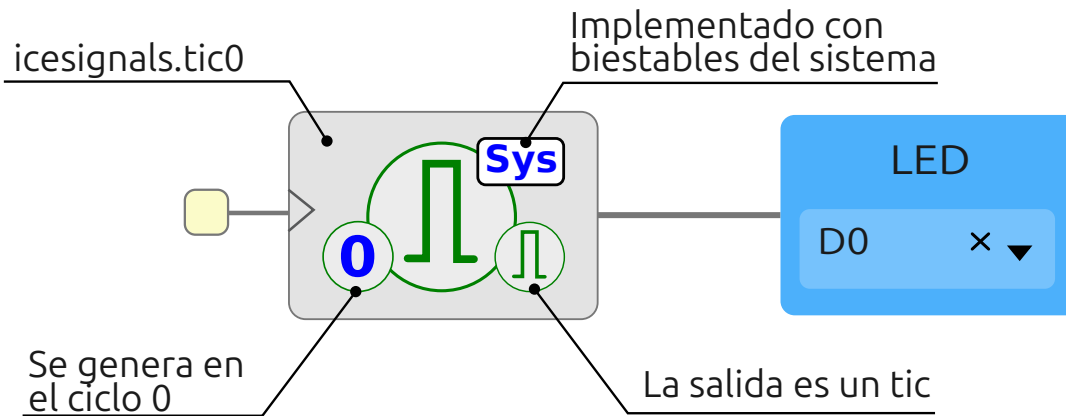



Circuito en Icestudio

Circuito equivalente a 0sysdff1



Recursos: LC: 4 IO: 2

Cronograma

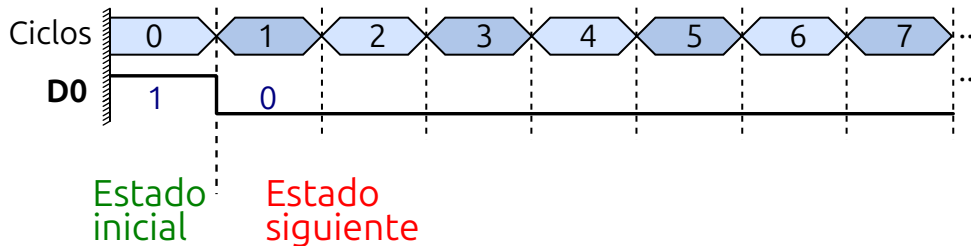

Función Pulso unidad (tic)

¡Tic inicial!


Estado

Ciclo	Estado
0	1
≥ 1	0

1 bit de almacenamiento

Resultado

Circuito: TIC0
Tic inicial

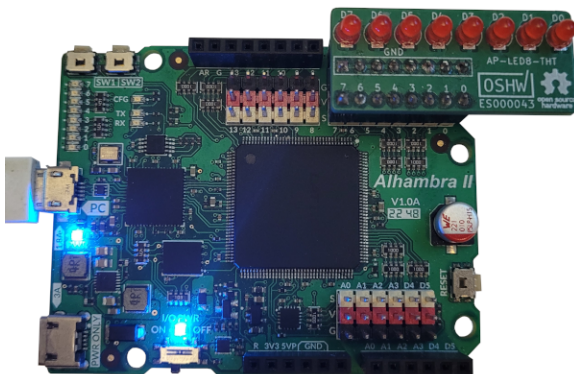

LED apagado indefinidamente a partir del ciclo 1



078 tic0 Tic en ciclo 0 Tic inicial

TUTORIAL (Obijuan)