
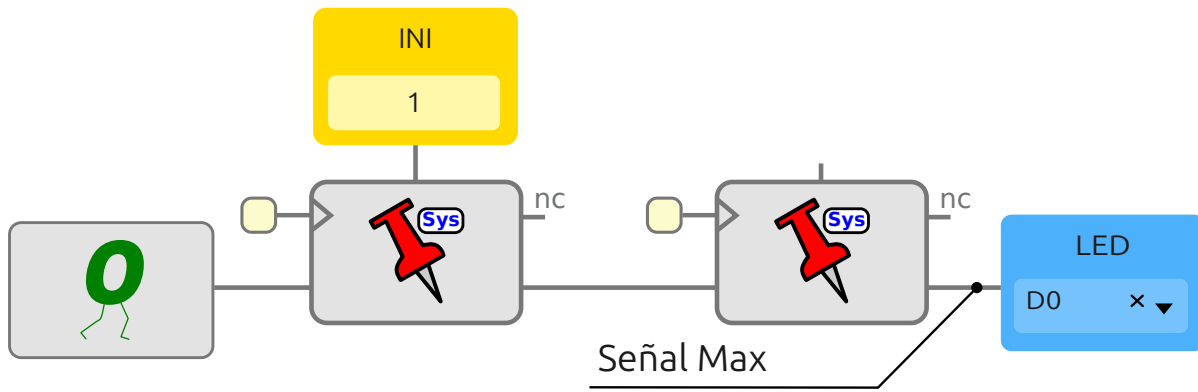


Circuito en Icestudio

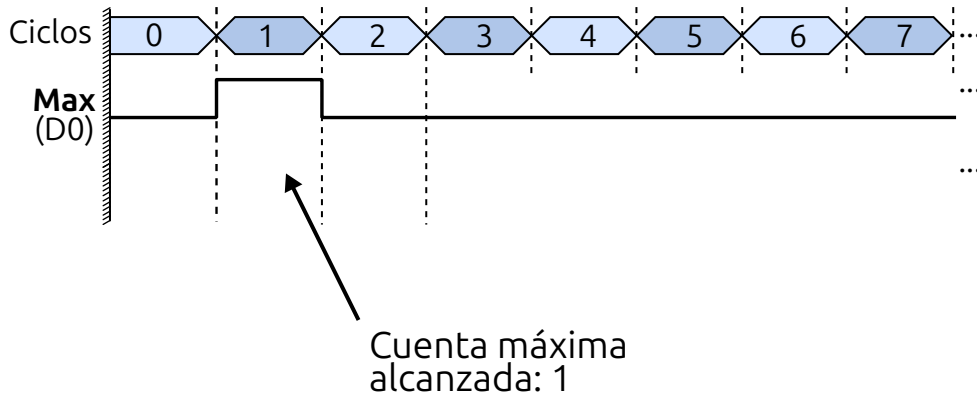

Recursos: LC: 4 IO: 2

Cronograma



Estado

Ciclo	Estado	Cuenta
0	1 0	0
1	0 1	1 (max)
2	0 0	Incorrecto
3	0 0	Incorrecto
...	...	...

2 bits de almacenamiento

Resultado


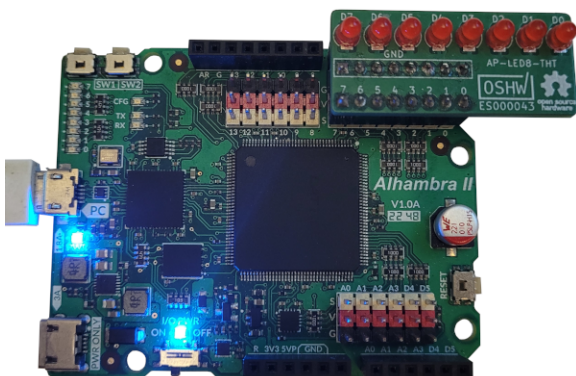


Diagrama de estado

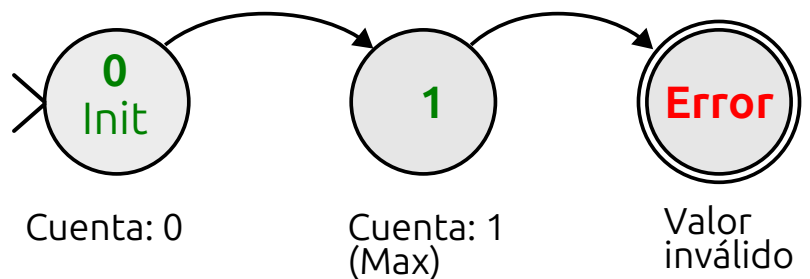

075

1hot-ii-timer

Temporizador 1-hot de 2 bits

TUTORIAL (Obijuan)