
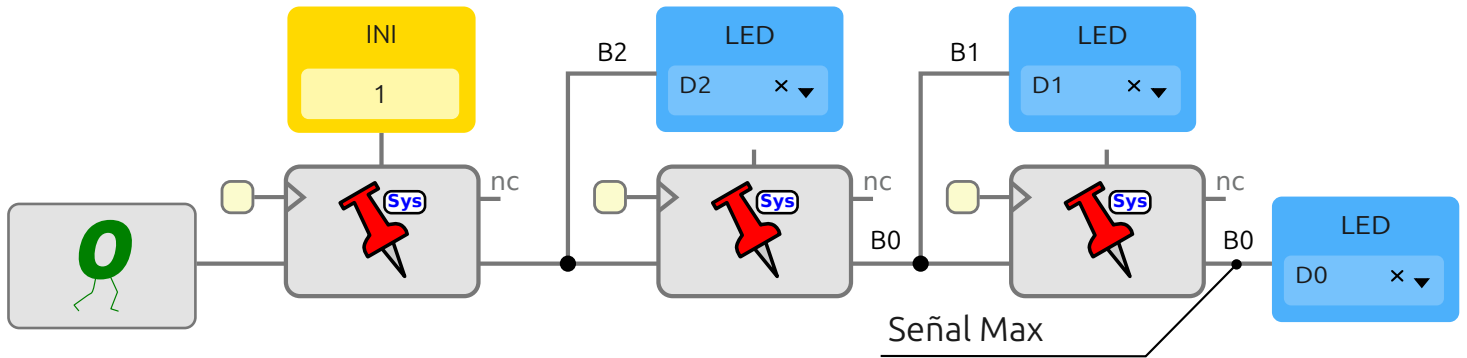


Circuito en Icestudio

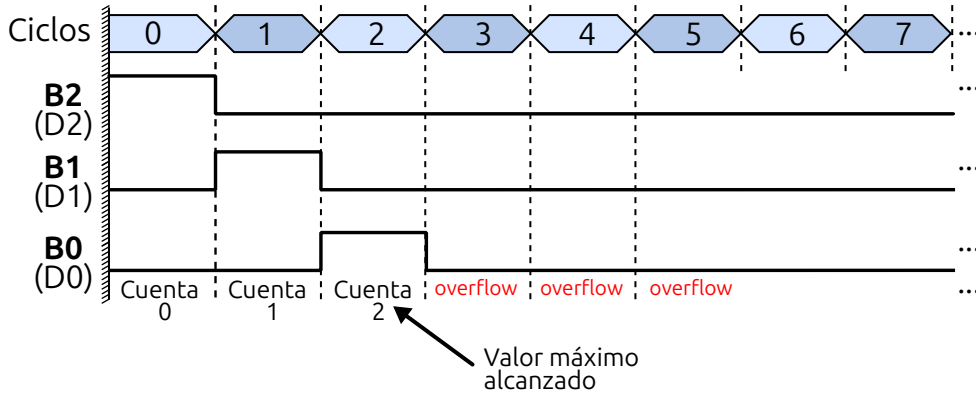

Recursos: LC: 6 IO: 4

Cronograma



Estado



Ciclo	Estado			Cuenta
0	1	0	0	0
1	0	1	0	1
2	0	0	1	2
3	0	0	0	Incorrecto
	⋮	⋮	⋮	

3 bits de almacenamiento

Resultado

Diagrama de estado

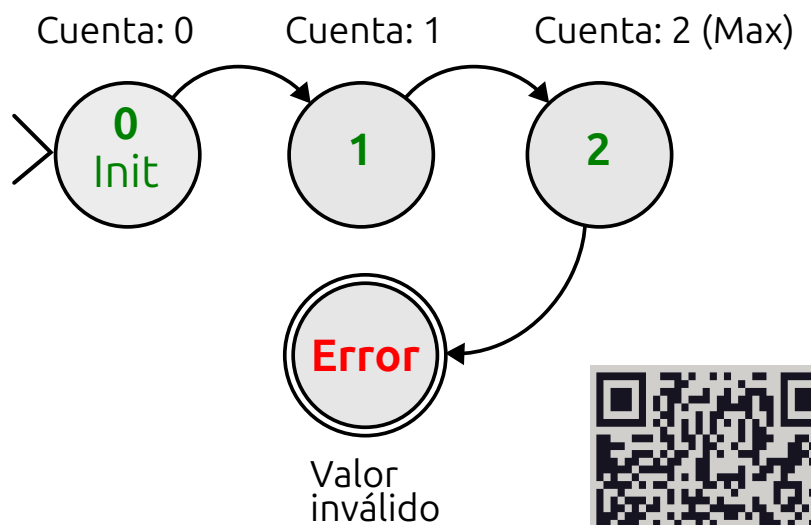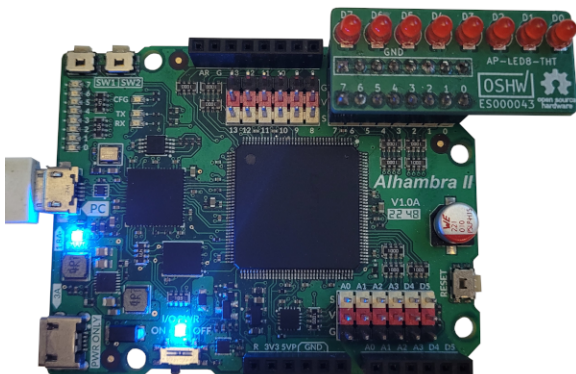LEDs apagados indefinidamente a partir del ciclo 3



073 1hot-iii Contador 1-hot de 3 marcas

TUTORIAL (Obijuan)