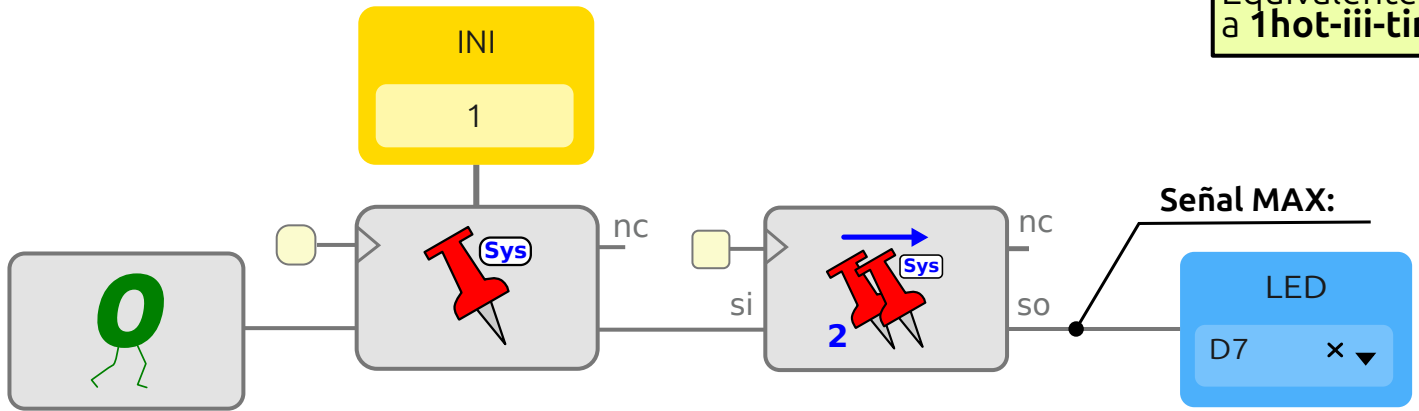



Circuito en Icestudio

Equivalente a 1hot-iii-timer



Recursos: LC: 5 IO: 2

Cronograma

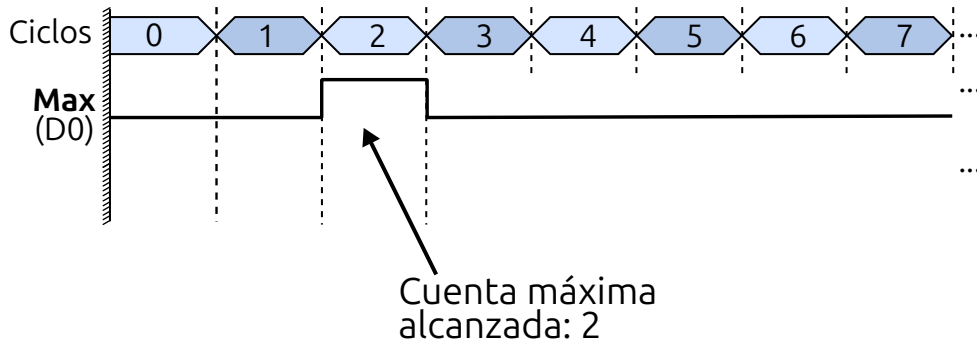



Estado

Ciclo	Estado			Cuenta
0	1	0	0	0
1	0	1	0	1 (max)
2	0	0	1	Incorrecto
3	0	0	0	Incorrecto
...	...	...	...	...

3 bits de almacenamiento

Resultado

Diagrama de estado

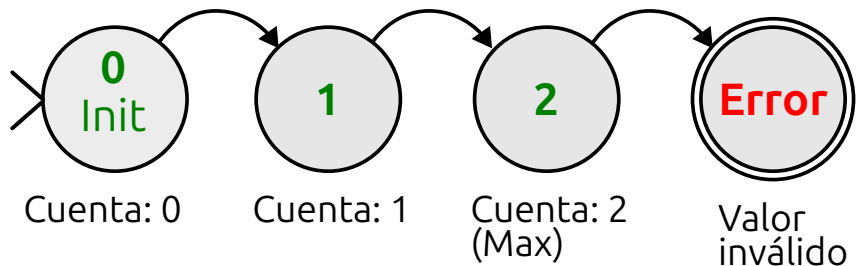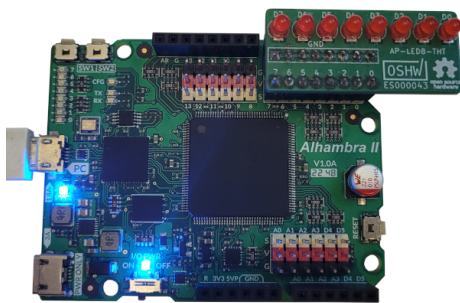

077

sreg-1hot-iii-timer

Temporizador 1-hot de 3 bits con registro de desplazamiento

TUTORIAL (Obijuan)



ELECTRÓNICA

